

Arquitetura de Computadores

Estrutura interna de um processador de 8 bits – Arquitetura de Harvard

Estrutura interna de RAM estática e ROM

Bib: C – secções 4.1 e 4.3

João Pedro Patriarca (jpatri@cc.isel.ipl.pt), Gabinete F.0.23 do edifício F

ISEL, ADEETC, LEIC

Caso de estudo

Baseado no exercício realizado na sessão anterior

- CPU com uma arquitetura de 8 bits do tipo RISC
- Banco de registos constituído por 4 registos genéricos de 8 bits cada
- ALU de 8 bits constituída pelas operações adição e subtração

Seletor	Operação
0	A+B
1	A-B

- Registo CPSR com a *flag Z*
- Capacidade de endereçamento de 256 bytes com acesso apenas ao byte

Caso de estudo

Conjunto de instruções

Instrução	Descrição
1. add rd, rn	$rd \leftarrow rd + rn$
2. b rn	$PC \leftarrow rn$
3. bzs label	$(CPSR.Z == 1) ? PC \leftarrow PC + label : PC \leftarrow PC + 1$
4. cmp rn, rm	$(rn - rm == 0) ? CPSR.Z \leftarrow 1 : CPSR.Z \leftarrow 0$
5. ldr rd, [rn]	$rd \leftarrow mem[rn]$
6. mov rd, #imm3	$rd \leftarrow imm3$
7. str rs, [#imm3]	$mem[rn] \leftarrow rs$

- A definição do formato das instruções (ISA) e respectivas codificações foram realizadas no âmbito do exercício anterior

Formato e codificação do conjunto de instruções

	7	6	5	4	3	2	1	0
1. add rd, rn	0	0	0	-	rn	rd		
2. b rn	0	1	0	-	rn	-	-	
3. bzs label	0	1	1	label				
4. cmp rn, rm	0	0	1	-	rn	rm		
5. ldr rd, [rn]	1	0	0	-	rn	rd		
6. mov rd, #imm3	1	1	1	imm3		rd		
7. str rs, [#imm3]	1	0	1	imm3		rs		

opcode = bits(7..5)

imm3 = bits(4..2)


label = bits(4..0)

DA (*Destination Address*) = BA (*operand B Address*) = bits(1..0)

AA (*operand A Address*) = bits(3..2)


OPALU (*ALU operation*) = bit(5)

Sistema computacional genérico

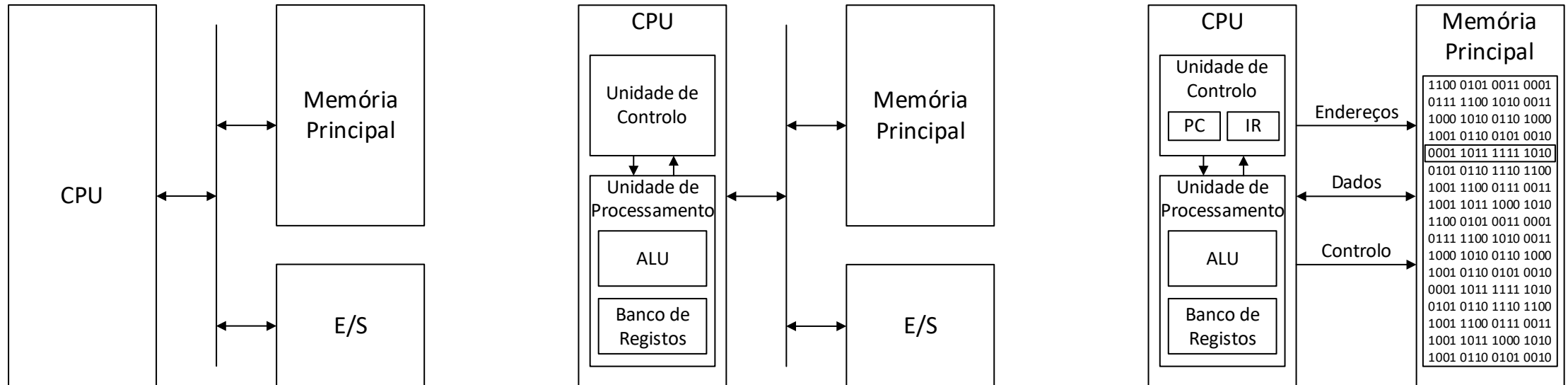



Unidade de processamento

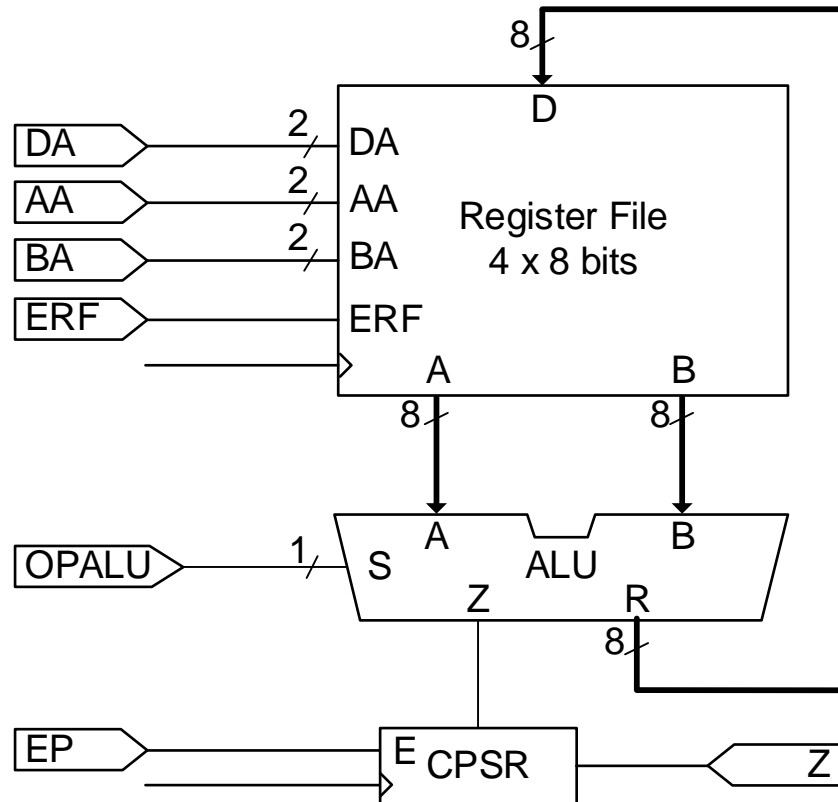Suporte para as instruções `add rd, rn` e `cmp rn, rm`





- Legenda do banco de registros:
 - D (*Data*): 8 bits de entrada com o valor a escrever em um dos quatro registros
 - A (*A output*): 8 bits de saída com o valor de um dos quatro registros
 - B (*B output*): 8 bits de saída com o valor de um dos quatro registros
 - DA (*Destination Address*): registro que poderá ser escrito
 - AA (*A Address*): registro cujo valor é colocado na saída A do RegFile
 - BA (*B Address*): registro cujo valor é colocado na saída B do RegFile
 - ERF (*Enable Register File*): habilita ou inibe a escrita em um dos quatro registros
- Perguntas sobre o banco de registros:
 - São precisas duas saídas (A e B)?
 - Os registros do banco de registros precisam ser síncronos?
 - São precisos três barramentos de endereçamento (DA, AA e BA)?

Estrutura interna

  



Unidade aritmética

Estrutura interna

  


Unidade de processamento

Suporte para a instrução `mov rd, #imm3`

 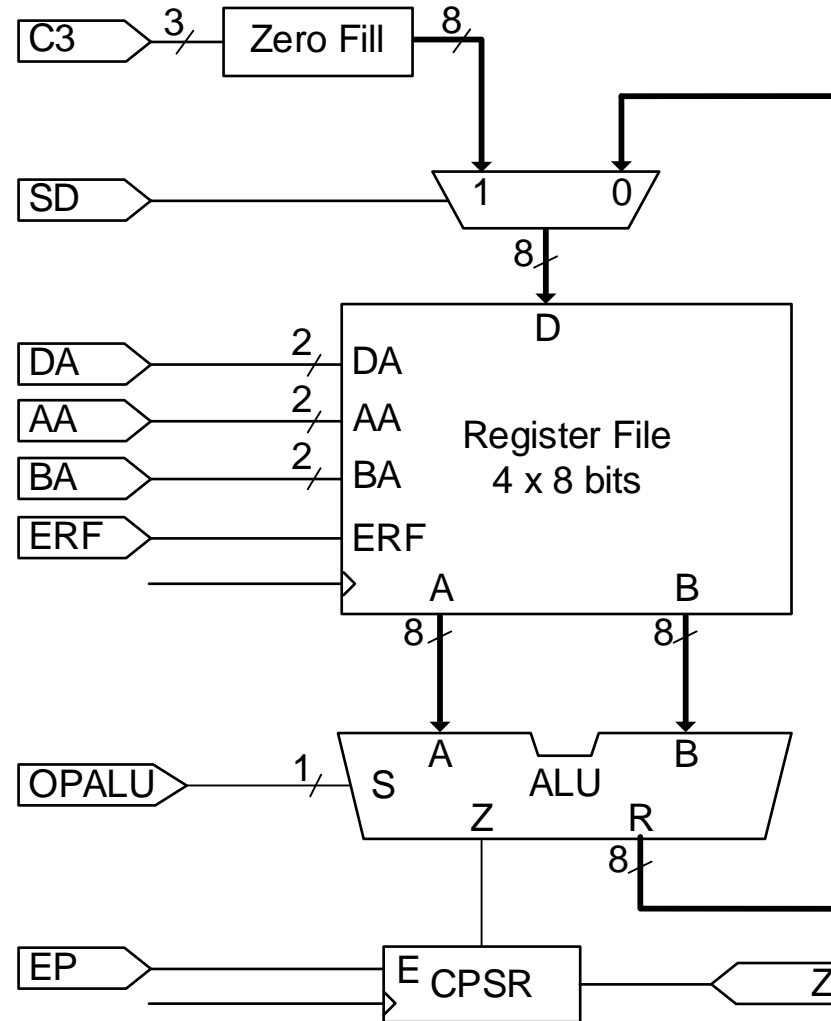


Unidade de processamento

Suporte para a instrução `ldr rd, [rn]`

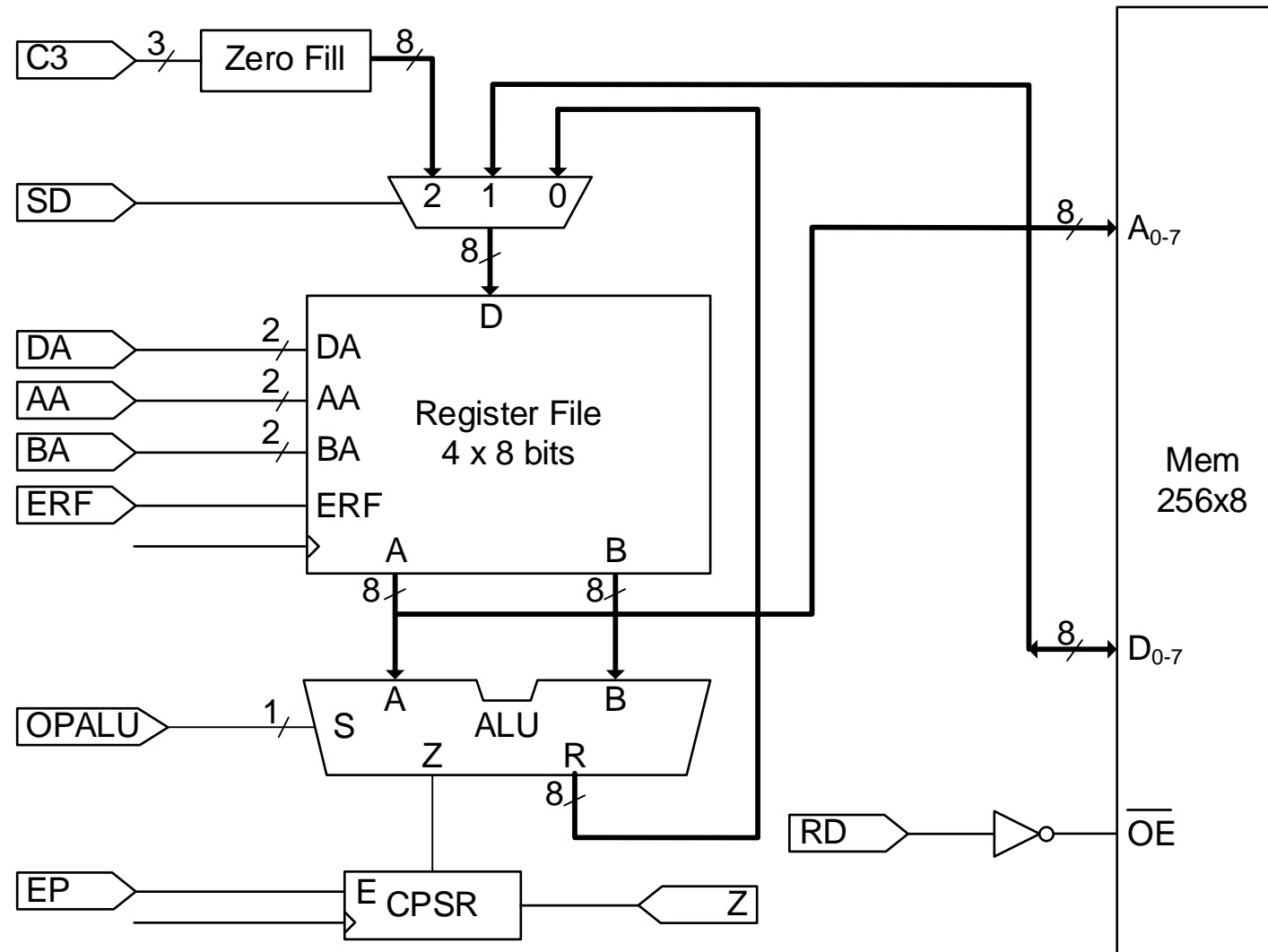


Unidade de processamento

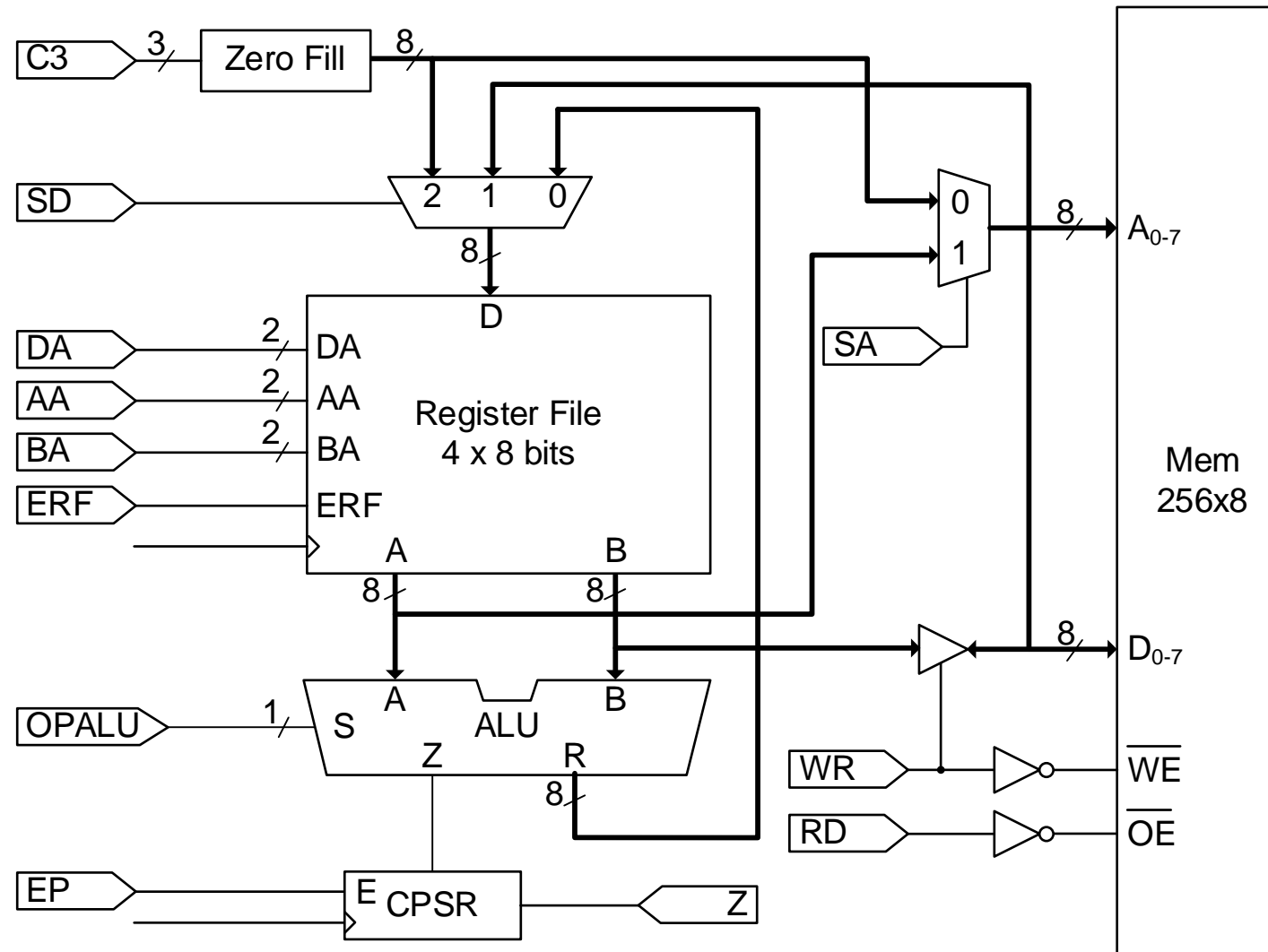Suporte para a instrução `str rd, [#imm3]`




Unidade de controlo

Sequenciador de programa

 


Unidade de controlo

Suporte para a instrução bzs label

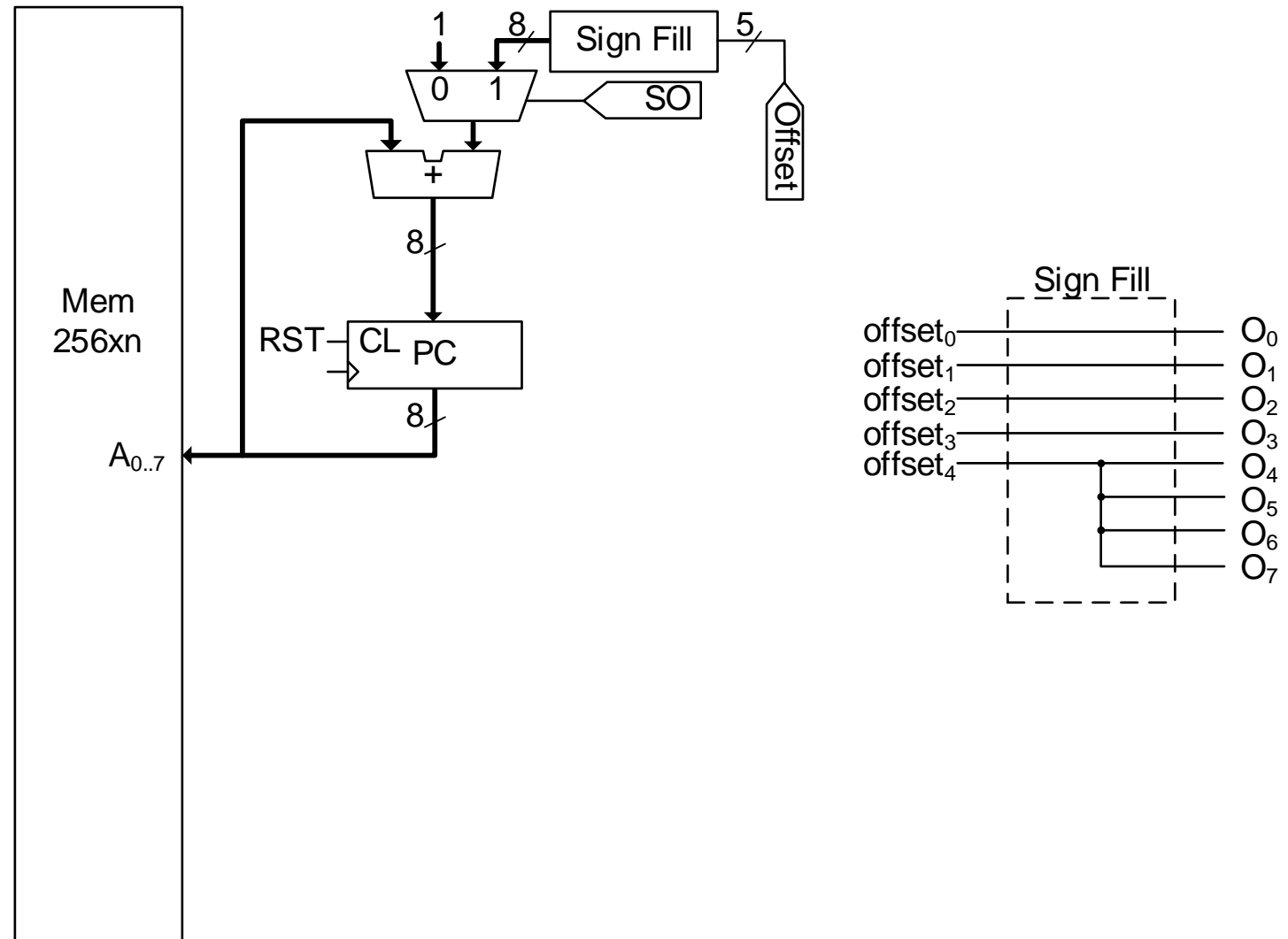


Unidade de controlo

Suporte para a instrução b rn

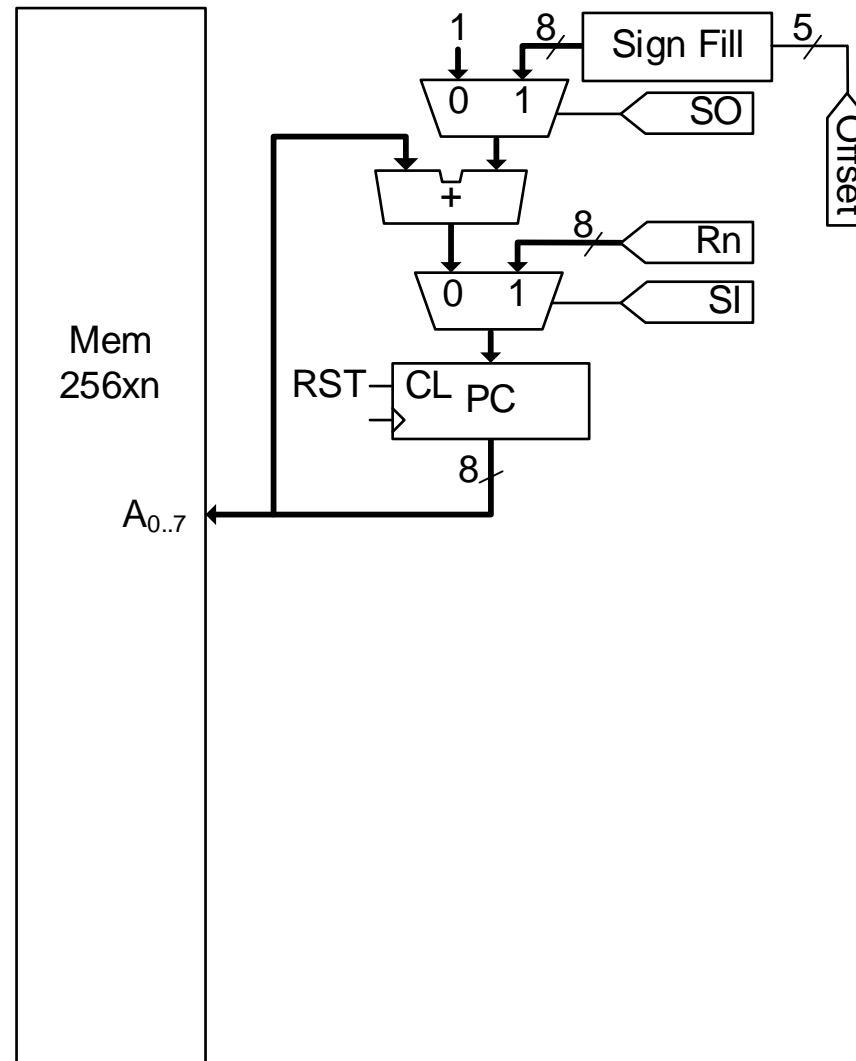

Unidade de controlo


Descodificador de instruções

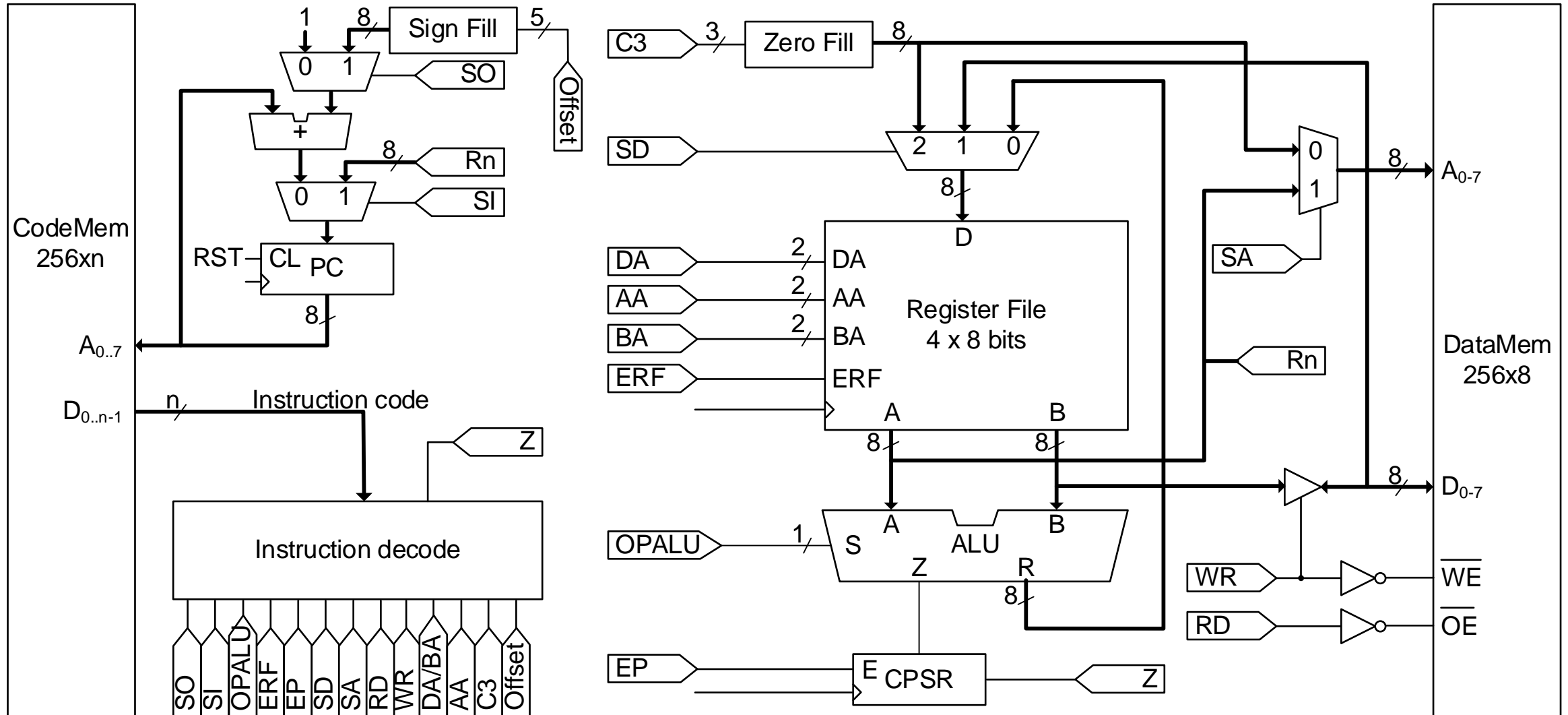

Descodificador de instruções

Sem compressão do código das instruções

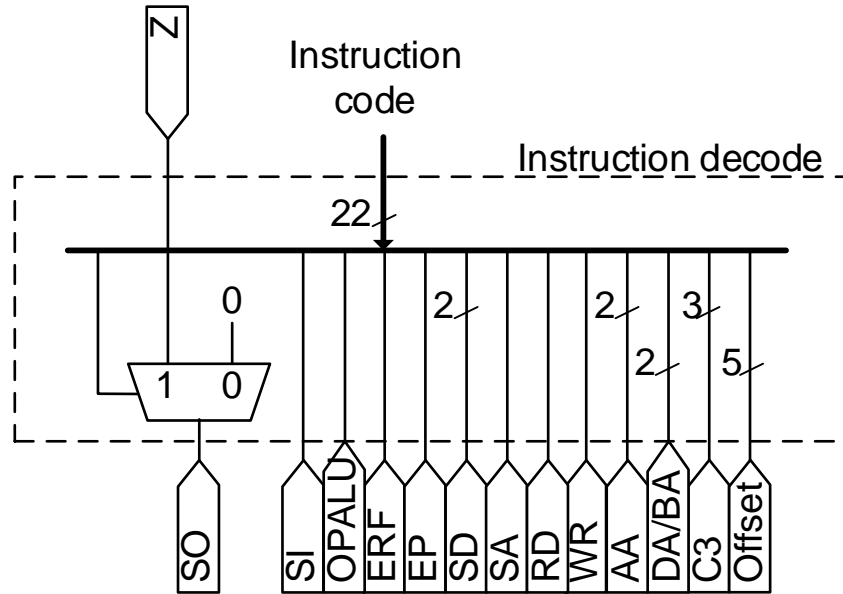- Exemplos de codificações de instruções:




add r2, r3
 cmp r1, r2
 mov r0, #5
 ldr r2, [r0]
 str r1, [#4]
 b r3
 bzs -2

21				16				8				0									
_SO	SI	AU	RF	EP	SD		SA	RD	WR	AA		DA/BA		C3		Offset					
0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	1	0	1	-	-	-	0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	1	0	1	0	-	0	0	-	-	0	0	1	0	1	-	-	-	-	
0	0	-	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	0	0	-	-	0	0	1	-	-	0	1	1	0	0	-	-	-	-	
-	1	-	0	0	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	0	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0


- + Controlo dos módulos funcionais diretamente a partir do código das instruções
- Inadequado o número de bits para codificar instruções: 22 bits

Descodificador de instruções



Com compressão do código das instruções

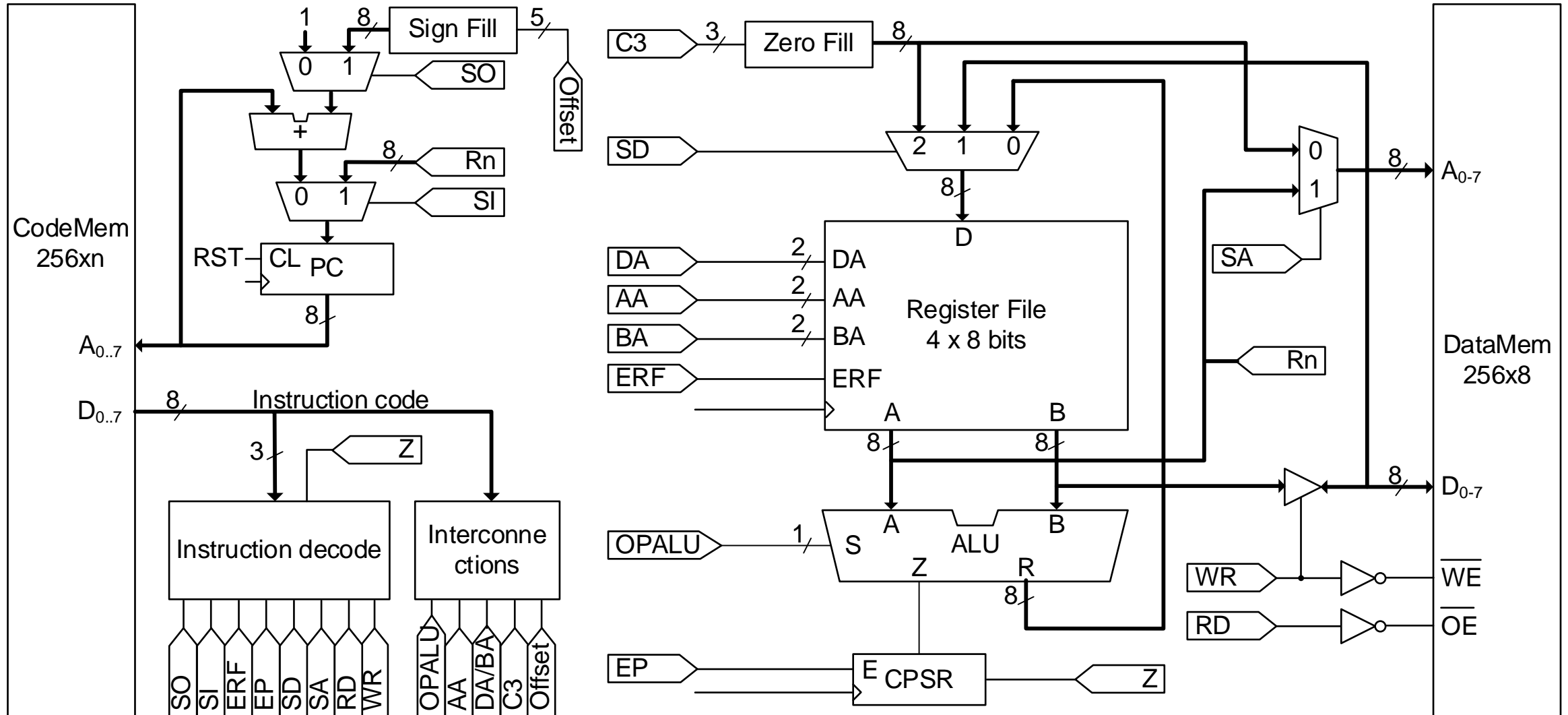


Bloco *Interconnections*

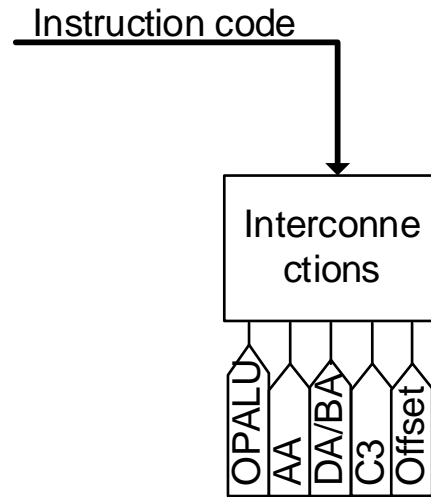

	7	6	5	4	3	2	1	0
1. add rd, rn	0	0	0	-	rn		rd	
2. b rn	0	1	0	-	rn		-	-
3. bzs label	0	1	1	label				
4. cmp rn, rm	0	0	1	-	rn		rm	
5. ldr rd, [rn]	1	0	0	-	rn		rd	
6. mov rd, #imm3	1	1	1	imm3			rd	
7. str rs, [#imm3]	1	0	1	imm3			rs	

  

Bloco *Instruction decode*

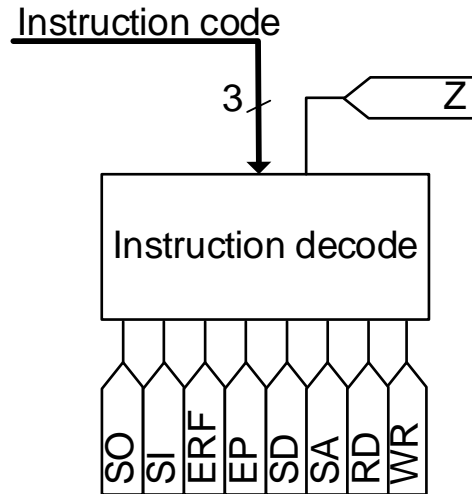

- Circuitos combinatórios: as saídas do decodificador de instruções dependem exclusivamente do código de operação com exceção da saída SO que depende do código de operação e do valor da *flag Z*


- Exemplos para algumas saídas

$$EP = \overline{IC_7} \cdot \overline{IC_6} \cdot \overline{IC_5} + \overline{IC_7} \cdot \overline{IC_6} \cdot IC_5$$

$$SA = \overline{IC_7} \cdot \overline{IC_6} \cdot \overline{IC_5}$$

$$SO = \overline{IC_7} \cdot \overline{IC_6} \cdot \overline{IC_5} \cdot Z$$

- Implementação com uma ROM

 

Programação da ROM: micro-código




	IC7	IC6	IC5	Z	SO	SI	ERF	EP	SD1	SD0	SA	RD	WR
	A3	A2	A1	A0	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
add rd, rn	0	0	0	-	0	0	1	1	0	0	-	0	0
cmp rn, rm	0	0	1	-	0	0	0	1	-	-	-	0	0
b rn	0	1	0	-	-	1	0	0	-	-	-	0	0
bzs label	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
bzs label	0	1	1	1	1	0	0	0	-	-	-	0	0
ldr rd, [rn]	1	0	0	-	0	0	1	0	0	1	1	1	0
str rs, [#imm3]	1	0	1	-	0	0	0	0	-	-	0	0	1
NOP (No Operation)	1	1	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0
mov rd, #imm3	1	1	1	-	0	0	1	0	1	0	-	0	0

- Os '-' na componente dos dados ($D_{0..7}$) podem assumir o valor 0 ou 1
- Os '-' na componente dos endereços ($A_{0..3}$) determinam o número palavras que vão ter a mesma programação


Estrutura interna

Sincronização

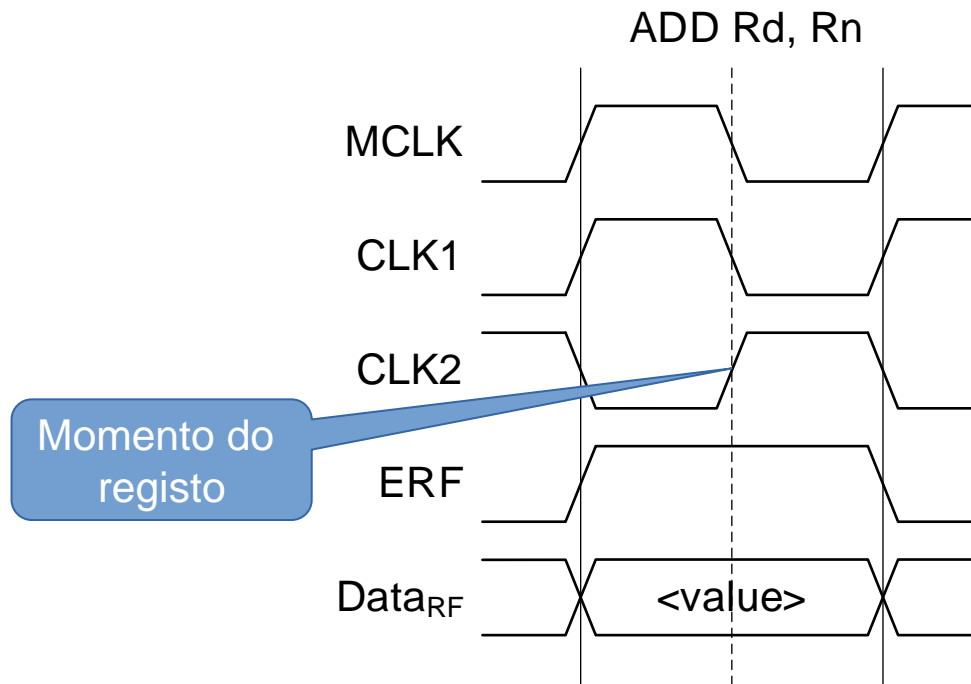  - As fontes de *clock* para o registo PC e para os restantes componentes (*Register File* e CPSR) devem ser síncronos mas em oposição de fase para garantir estabilidade dos dados à entrada dos módulo funcionais no momento do registo



Estrutura interna

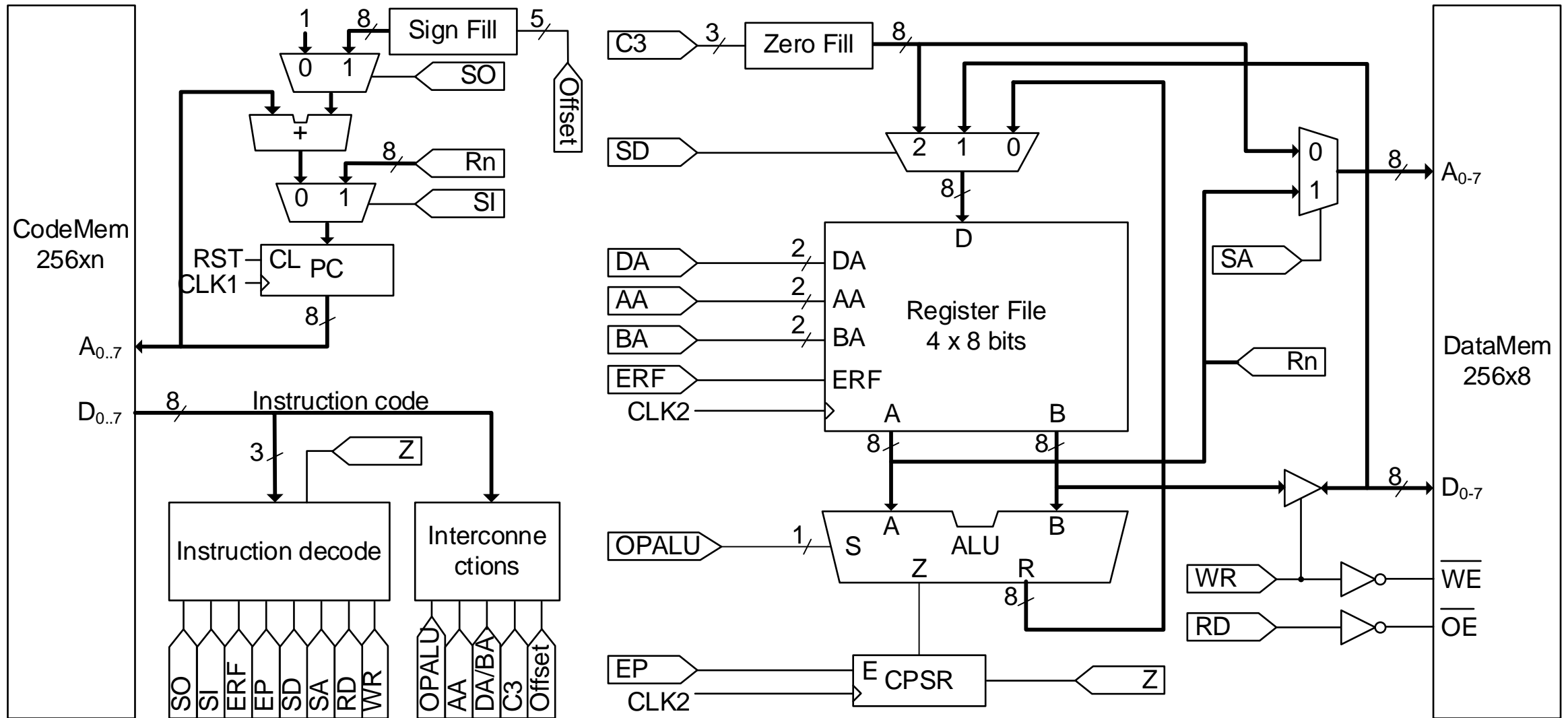


Memória ROM (*Read Only Memory*)

- Memória não volátil: os dados armazenados permanecem válidos mesmo depois de se desligar a alimentação
- Dispositivo endereçável constituído por N palavras de M bits que permite apenas acessos de leitura
 - O número de bits do barramento de endereços determinam o número de palavras
 - O número de bits do barramento de dados determinam o número de bits de cada palavra
- Vários tipos de ROMs:
 - PROM (*Programmable ROM*)
 - EPROM (*Erasable Programmable ROM*)
 - EEPROM ou E2PROM (*Electrically Erasable Programmable ROM*)
 - *Flash Memory*
- Uma ROM pode ser usada com dois propósitos:
 - Armazenar dados: cada palavra armazena M bits de dados
 - Gerar funções combinatórias:
 - cada bit do barramento de dados representa uma função
 - cada bit do barramento de endereços representa uma variável da função

Memória ROM

Interface externa e estrutura interna

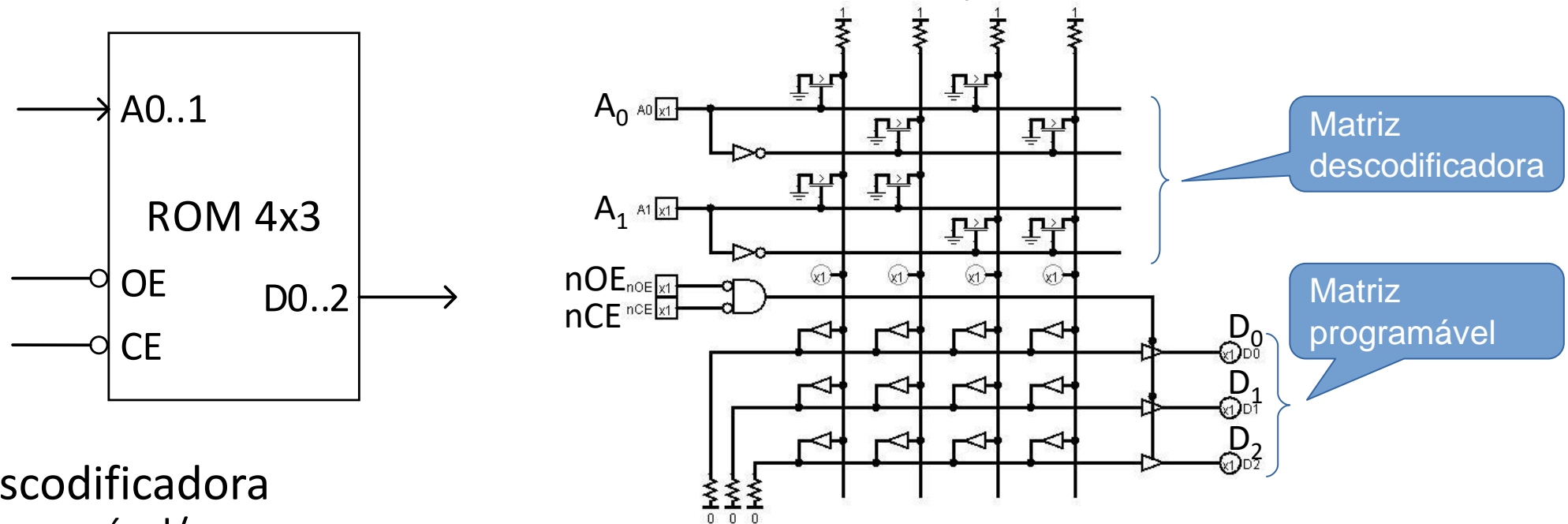- Exemplo da interface externa de uma ROM 4x3 bits e respetiva estrutura interna:




- Matriz decodificadora**
 - Não programável/permanece sempre com as mesmas ligações
 - Apenas uma das linhas verticais apresenta o valor lógico 1, função de A_0 e A_1
- Matriz programável**
 - A figura apresenta a matriz de uma ROM não programada

Memória ROM

Exemplo de uma matriz programável programada

A1	A0	D2	D1	D0	Word
0	0	0	0	0	ROM[0] = 0
0	1	1	1	0	ROM[1] = 6
1	0	1	1	0	ROM[2] = 6
1	1	0	1	1	ROM[3] = 3
Função		X O R	O R	A N D	

 


Memória RAM (*Random Access Memory*)

- Memória volátil: os dados armazenados perdem-se depois de se desligar a alimentação
- Dois tipos de RAMs:
 - Estáticas: na hierarquia de memória da arquitetura PC implementam as *caches* (à data, na ordem dos Megas)
 - Dinâmicas: na hierarquia de memória da arquitetura PC implementam a memória principal (à data, na ordem dos Gigas)
 - Internamente, o elemento memória é implementado de forma distinta que as torna distintas segundo as seguintes características:
 - Tempos de acesso: RAM estática mais rápida que RAM dinâmica;
 - Densidade: na mesma área consegue-se implementar mais bits de memória na RAM dinâmica do que na RAM estática;
 - Custo: as RAMs estáticas são mais caras que as RAMs dinâmicas
- O estudo é focado nas RAMs estáticas

Memória RAM

Interface externa


 
- Sinais de controlo: leitura (RD ou OE); escrita (WR ou WE) e seleção (CS ou CE)
- Barramento de endereços (A): o número de bits deste barramento (N) define o número de registos da memória (2^N)
- Barramento de dados (D): o número de bits deste barramento (M) define o número de bits de cada registo (M)
- Tipicamente, barramento de dados bidirecional



Memória RAM (*Random Access Memory*)


Tipos de acesso

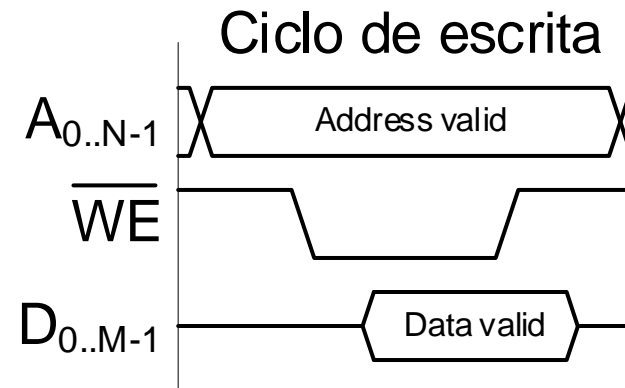 - Dois tipos de acesso:
 - Acesso de leitura: a memória coloca no barramento de dados D o valor do registo selecionado pelo endereço estabelecido no barramento A
 - Acesso de escrita: a memória escreve no registo selecionado pelo endereço estabelecido no barramento A o valor presente no barramento de dados D



Memória RAM (*Random Access Memory*)

 Estrutura interna para RAM 4x8 (4 registros de 8 bits cada)



Programa exemplo

ADDR	BC	Instruction
0000	E0	mov r0, #0
0001	E5	mov r1, #1
0002	F6	mov r2, #5
0003	83	ldr r3, [r0]
0004	07	add r3, r1
0005	2E	cmp r3, r2
0006	62	bzs L0
0007	A3	str r3, [#0]
0008	40	L0: b r0

	7	6	5	4	3	2	1	0
1. add rd, rn	0	0	0	-	rn	rd		
2. b rn	0	1	0	-	rn	-	-	-
3. bzs label	0	1	1	label				
4. cmp rn, rm	0	0	1	-	rn	rm		
5. ldr rd, [rn]	1	0	0	-	rn	rd		
6. mov rd, #imm3	1	1	1	imm3		rd		
7. str rs, [#imm3]	1	0	1	imm3		rs		

Programa exemplo em memória


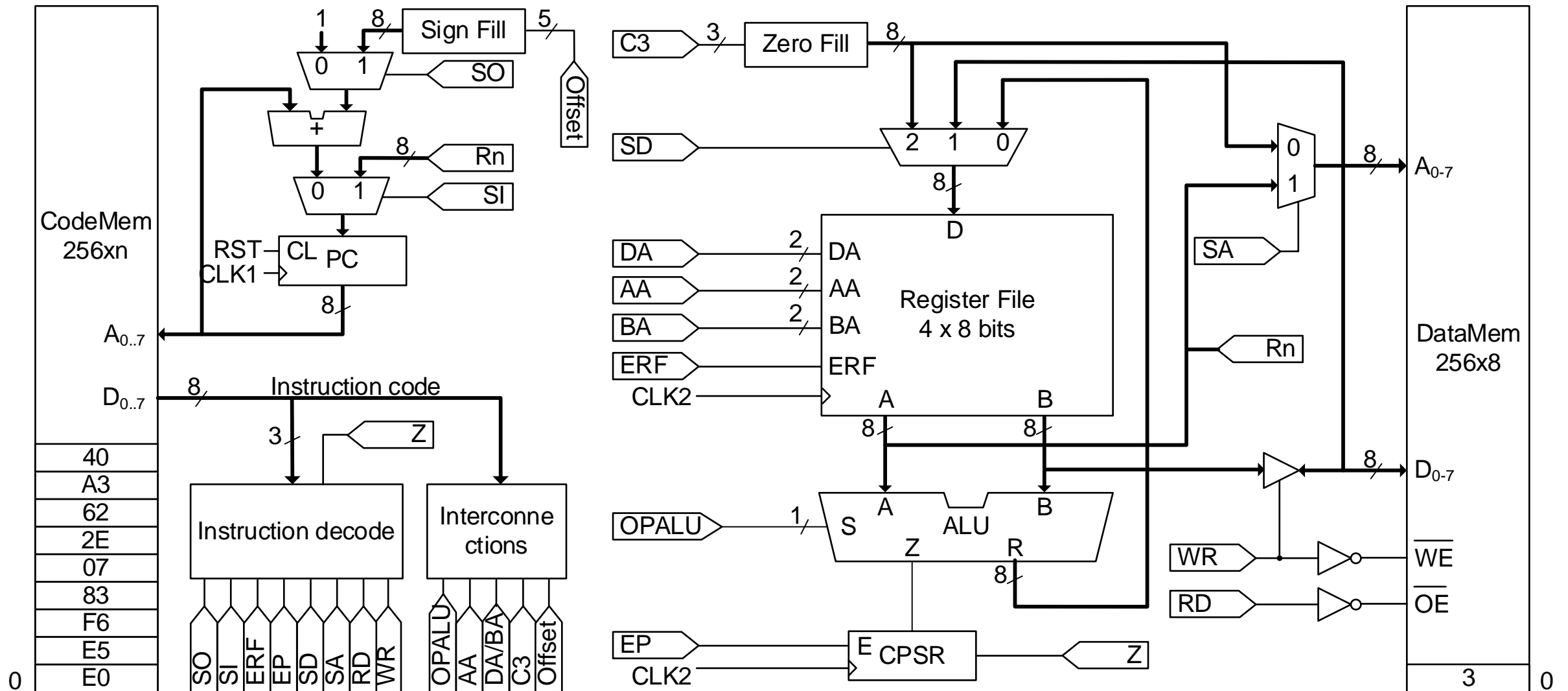


Diagrama temporal produzido pela execução do programa exemplo

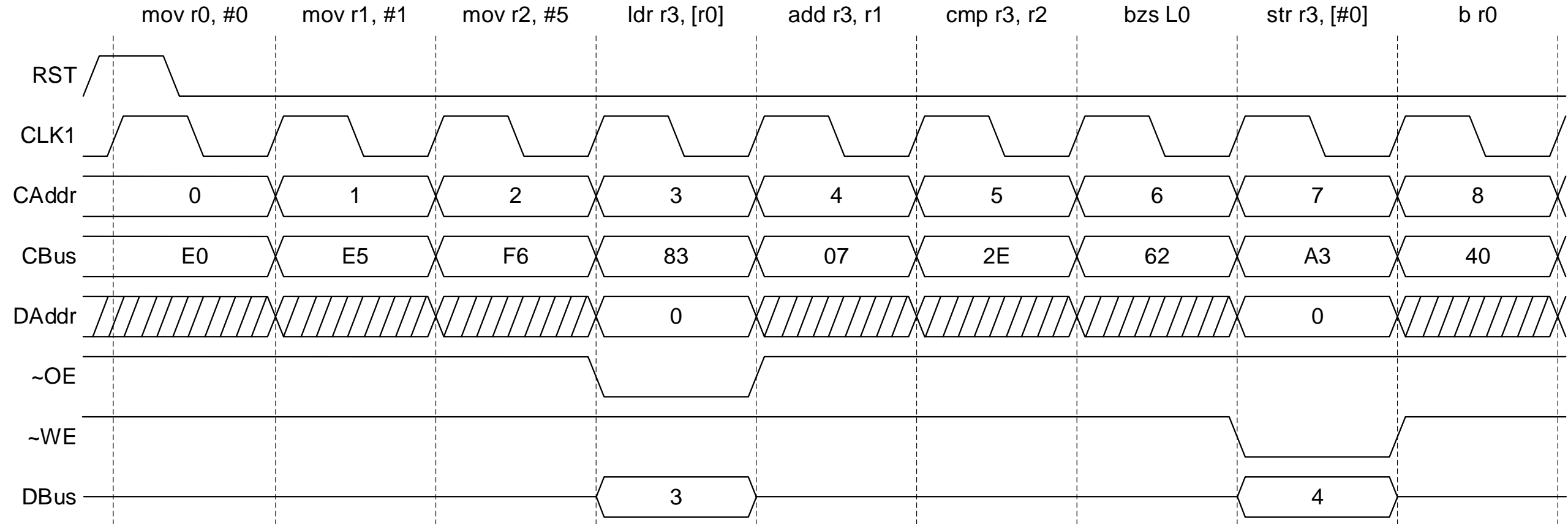

- Arquitetura de ciclo único: cada instrução demora um ciclo de *clock* para ser executada