

O m dulo *Serial LCD Controller*   constitu do por dois blocos principais: i) bloco que recebe a informa  o em s rie enviada pelo m dulo de controlo (*Serial Receiver*); ii) O bloco *Dispatcher*, que entrega a trama recebida pelo *Serial Receiver* ao LCD (designado por *LCD Dispatcher*). Neste caso o m dulo *Control*, implementado em *software*,   a entidade Emissora enquanto que o LCD   a entidade consumidora.


 



Figura 1 – Diagrama de blocos do m dulo Serial LCD Controller

1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* implementa um descodificador de um teclado matricial 4x3 atrav s de *hardware*, sendo constitu do por tr s sub-blocos: i) bloco respons vel por deslocar um bit para a esquerda (*Shift Register*); ii) o bloco *Counter*, respons vel por, a cada impulso clock, somar 1 ao valor anteriormente guardado; e iii) o bloco *Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2A. O controlo de fluxo de sa da do bloco *Serial Receiver* (para o m dulo *LCD Dispatcher*), define que o sinal *DXval*   ativado quando *enRx* est  ativo e se todos os bits (5 bits) foram recebidos (a partir do eq5 estar com o valor 1), sendo tamb m disponibilizado o c digo dessa tecla no barramento *K 0:4*. Apenas   iniciado um novo ciclo de varrimento do teclado quando o sinal *accept* for ativado e posteriormente desativado. O diagrama temporal do controlo de fluxo est  representado na Figura 2b.

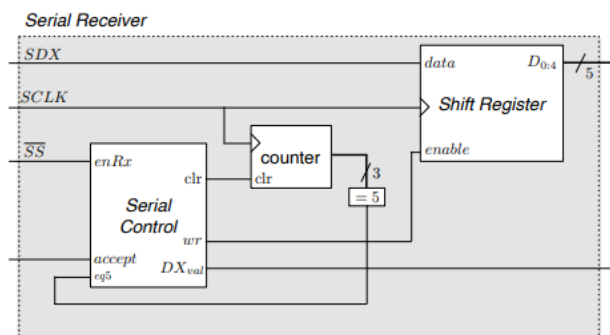

A) Diagrama de blocos

 

B) Diagrama temporal

Figura 2 – comunica  o com o *Serial LCD Controller*

2 Serial Control

O bloco *Serial Control*, tal como o nome indica, controla a leitura da trama recebida pelo *Serial Receiver*. O bloco aguarda uma transi  o descendente do sinal not SS que est  dependente da comunica  o com o *Serial LCD Controller* e quando essa transi  o acontece, o bloco *Serial Control*, atrav s de liga  es com os blocos *counter* e *Shift Register*, l  bit a bit a trama recebida. No final, caso todos tenham sido lidos com sucesso, o bloco "avisa" o bloco *LCD Dispatcher* que foi transmitida uma trama v lida. Este processo foi explicado e implementado com base na seguinte m quina de estados:

A m quina de estados do bloco *Serial Control* tem como primeiro estado o estado *Clear*.

O sinal de sa da "clear" est  ativado para termos a certeza que o "counter" est  a zero.

Neste estado aguarda-se que o sinal *enRx* passe para o valor l gico "false" para haver uma passagem para o estado seguinte, caso contr rio a m quina de estados mant m-se neste estado (ap s esta transi  o do sinal *enRx* para "false"   que o *SLCDC* armazena os bits da trama nas transi  es ascendentes do sinal *SCLK*).

No segundo estado, *While*, sempre que a confirma  o do sinal *enRx* seja "false" o sinal de sa da *wr* ativa (o que depois, tendo em conta o resto do *Serial Receiver*, vai "permitir ir trocando de bit que queremos ler") e mant m-se o segundo estado.

Caso o *enRx* esteja "true", verifica-se o valor l gico do sinal *eq5*. Tendo o *enRx* "true" e o *eq5* "false" a m quina de estados volta ao primeiro estado pois significa que houve um erro que n o permitiu ler os 5 bits e como tal, o processo tem de ser reiniciado. Se *enRx* e *eq5* estiverem "true", significa que a leitura de todos os bits da trama foi bem sucedida e podemos assim passar ao terceiro estado.

No nosso terceiro estado, *Value*, a sa da *DXval* encontra-se a "true" pois todos os bits foram lidos com sucesso (sendo assim uma trama v lida) e aguarda-se neste estado que o sinal *accept* esteja a "true" para confirmar que a trama foi processada pelo bloco *Dispatcher* e para a m quina de estados poder avan ar para o quarto e  ltimo estado.

No  ltimo estado, *Wait*, a m quina de estados espera que o sinal de entrada encontre-se realmente a "false" e, caso isso aconte a, passa assim para o estado inicial. Optou-se pela cria  o deste estado para ter completa certeza que a m quina de estados encontrava-se realmente preparada para receber nova trama.

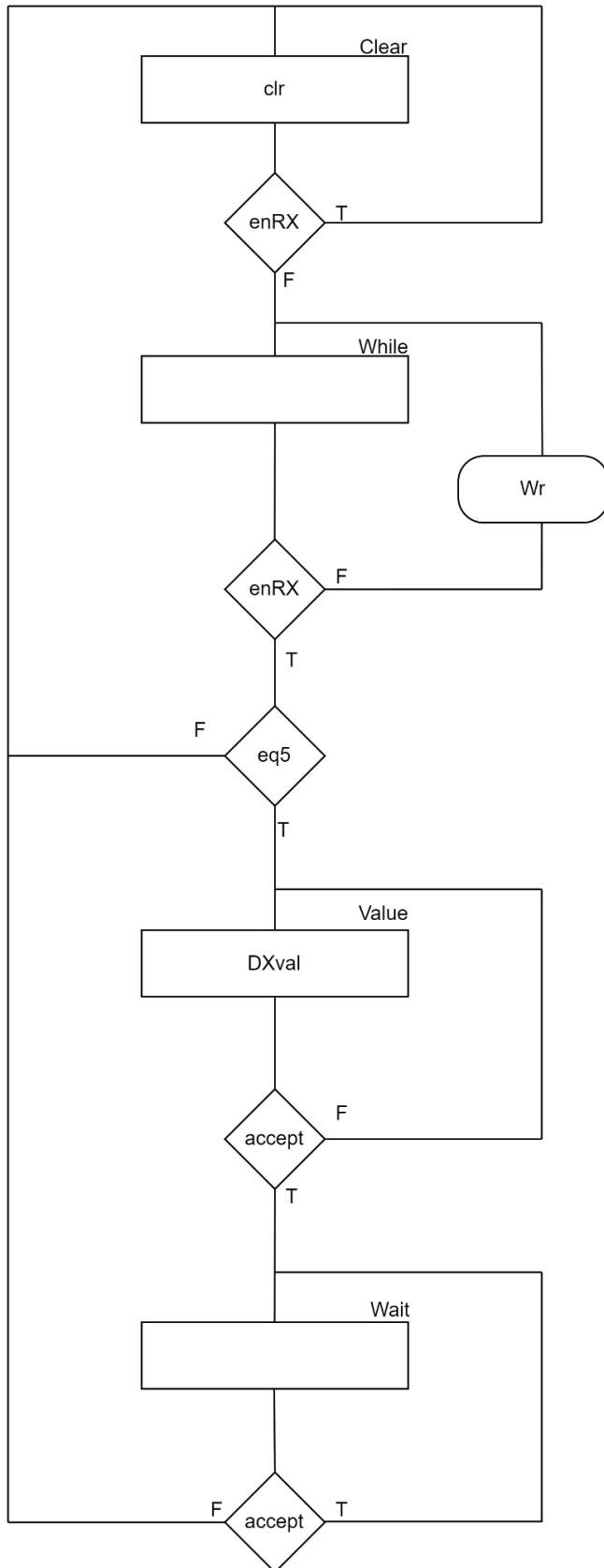


Figura 3 - M quina de estados Serial Control

3 Dispatcher

O bloco *Dispatcher*   respons vel pela entrega das tramas recebidas pelo bloco *Serial Receiver* ao LCD. Sabe-se que uma trama   recebida quando o sinal Dval   ativado.

O *Dispatcher*   iniciado com um estado v zio (00) (uma vez que n o existe output – neste caso,   necess rio esperar por uma condi o). O Dval quando fica com o valor l gico ‘1’ vamos para o estado waiting (01), caso contr rio permanece no estado inicial.

Entre o estado Waiting e o estado Done, existe um tempo de espera (clkdiv) para os dados serem processados, durante esse tempo o Wrl fica com o valor l gico ‘1’. Foi preciso recorrer   utiliza o de um clkdiv visto que h  um maior tempo para processar os dados.

Depois do processamento dos dados, a m quina de estados fica no estado DONE (10), em que enquanto o Dval n o fica com o valor l gico ‘0’ iremos permanecer neste estado em que o done fica com o valor l gico ‘1’, saindo apenas quando o Dval ficar com o valor l gico ‘0’

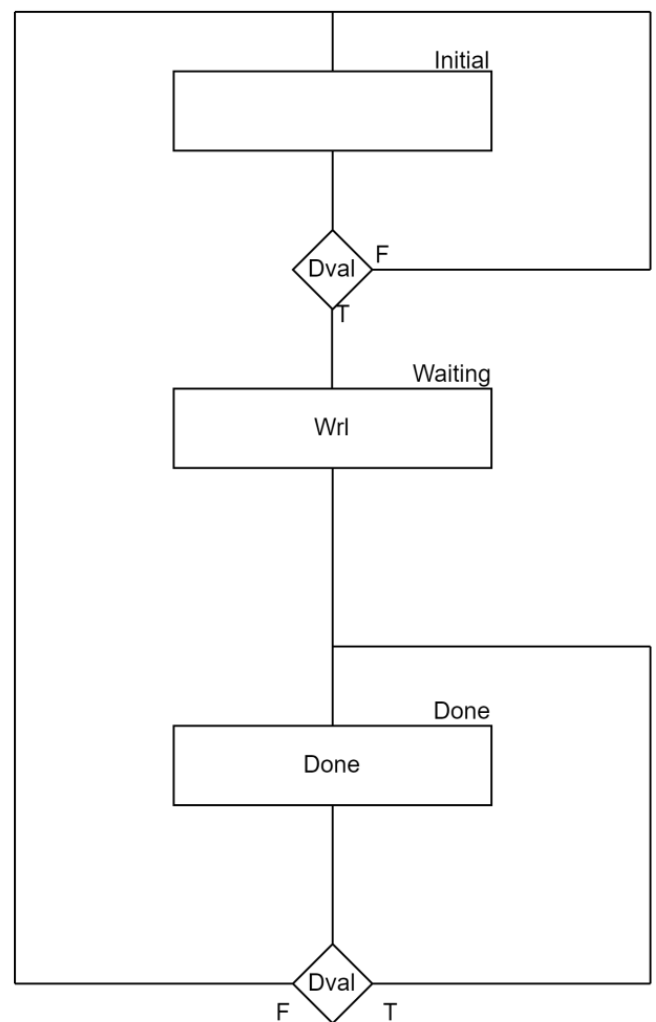


Figura 4 –M quina de estados Dispatcher

Com base nas descries dos blocos Serial Receiver e do LCD Dispatcher implementou-se o mdulo SLCDC de acordo com o esquema eltrico representado no anexo C.

Para o mdulo SLCDC foi usado a mesma frequncia de relgio que se usou para o Keyboard Reader, e tambm, foi utilizado um clock div para reduzir a frequncia de relgio do mdulo LCD Dispatcher. A partir do clock div, dividiu-se a frequncia de relgio do master clock (que neste caso  a frequncia da placa, 50MHz) por 1000 hz, para assim o LCD Dispatcher ter tempo suficiente para processar as tramas recebidas.

4. Interface com o Control

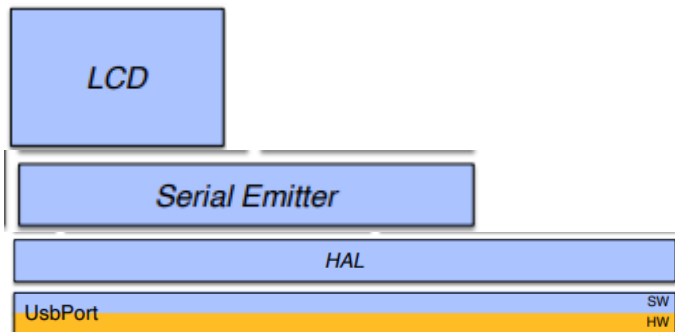


Figura 5 - interface LCD com Control

4.1 LCD

O LCD  a camada de software responsvel por apresentar os dados no ecr do LCD, e tem uma interface de 4 bits (nibble). Este mdulo tem as funes writeNibbleParallel e writeNibbleSerial, responsveis por escrever um nibble de dados ou comandos no LCD e  no writeNibble() onde se decide se a informao  transmitida em paralelo ou em srie. Tambm  responsvel pelos comandos de limpar o ecr (clear()) e posicionar o cursor em uma posio desejada (cursor()), relativamente ao data usamos as funes write para escrever uma string, ou escrever um char.

5 Concluses

Para concluir, podemos salientar que o mdulo LCD Dispatcher podia ter sido otimizado no sentido em que, em vez de dividir a frequncia de relgio, podia ser implementado um contador para aguardar um determinado nmero de clocks e no ir de imediato do estado 01 para o estado 10. A frequncia de relgio dividida no clock div podia ser um valor menor, mas no deu para ser testado na placa.

A. Descri o VHDL do bloco *Serial Receiver*

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity serial_receiver is port (
    SDX : in std_logic;
    SCLK : in std_logic;
    MCLK : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    not_SS : in std_logic;
    accept : in std_logic;
    D : out std_logic_vector (4 downto 0);
    DXval : out std_logic;
    busy : out std_logic
);
end serial_receiver;

architecture arq of serial_receiver is
    component shift_register is port (
        data : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        enable : in std_logic;
        D : out std_logic_vector (4 downto 0);
        reset : in std_logic
    );
    end component;

    component counter is port (
        reset : in std_logic;
        ce : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0)
    );
    end component;

    component serial_control is port (
        enRX : in std_logic;
        accept : in std_logic;
        eq5 : in std_logic;
        clr : out std_logic;
        wr : out std_logic;
        DXval : out std_logic;
        reset : in std_logic;
        clk : in std_logic
    );
    end component;

    signal s_wr, s_clr, c5_s : std_logic;
    signal d_s : std_logic_vector (3 downto 0);

begin
    u_counter : counter port map (
        clk => SCLK,
        ce => '1',
        reset => s_clr,
        Q(3) => d_s(3),
        Q(2) => d_s(2),
        Q(1) => d_s(1),
        Q(0) => d_s(0)
    );

    u_shift_register: shift_register port map(
        data => SDX,
        clk => SCLK,
        enable => s_wr,
        D => D,
        reset => reset
    );

    u_serial_control: serial_control port map (
        enRX => not_SS,
        accept => accept,
        clr => s_clr,
        wr => s_wr,
        eq5 => c5_s,
        DXval => DXval,
        clk => MCLK,
        reset => reset
    );

    c5_s <= (d_s(0) and not d_s(1) and d_s(2));

end arq;
```

B.Descri o VHDL do bloco *Dispatcher*

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dispatcher is port (
    dval : in std_logic;
    din : in std_logic_vector (4 downto 0);
    wr1 : out std_logic;
    dout : out std_logic_vector(4 downto 0);
    done : out std_logic;
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic
);
end dispatcher;

architecture arq of dispatcher is

    type STATE_TYPE is (STATE_INITIAL, STATE_WAITING, STATE_DONE);

    signal currentState, nextState: STATE_TYPE;

begin

    currentState <= STATE_INITIAL when reset = '1' else nextState when rising_edge(clk);

    generatenextState:
    process(currentState, dval)
    begin
        case currentState is
            when STATE_INITIAL => if (dval = '1') then
                                    nextState <= STATE_WAITING;
                                else
                                    nextState <= STATE_INITIAL;
                                end if;

            when STATE_WAITING => nextState <= STATE_DONE;

            when STATE_DONE => if (dval = '0') then
                                    nextState <= STATE_INITIAL;
                                else
                                    nextState <= STATE_DONE;
                                end if;

        end case;
    end process;

    -- generate outputs
    wr1 <= '1' when (currentState = STATE_WAITING) else '0';
    done <= '1' when (currentState = STATE_DONE) else '0';

    dout <= din;
end arq;
```

D- C digo Kotlin- LCD

```
import isel.leic.utils.Time
object LCD { // Escreve no LCD usando a interface a 4 bits.
  //private const val LINES = 2 // Dimens o do display.
  //private const val COLS = 16 // Dimens o do display.
  private const val LCD_RS = 0x20
  private const val LCD_ENABLE = 0x40 // 0b0100_0000
  private const val LCD_DATA = 0x1E
  private const val CLEAR_DISPLAY = 0x01
  private var state = false
  private const val CMD_DISPLAY_LENGTH = 0x28 //0b0000_1100
  private const val CMD_DISPLAY_ENTRY_MODE = 0x06 // 0b0000_0110
  private const val CMD_DISPLAY_OFF = 0x08 // 0b0000_1000
  private const val CMD_DISPLAY_ON = 0x0F // 0b0000_1111
  private const val CMD_DISPLAY_CLEAR = 0x01 //0b0000_0001

  // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em paralelo
  private fun writeNibbleParallel(rs: Boolean, data: Int) {
    HAL.writeBits(LCD_DATA, data shl 1)
    if (rs) HAL.setBits(LCD_RS) else HAL.clrBits(LCD_RS)
    Time.sleep(1)
    HAL.setBits(LCD_ENABLE)
    Time.sleep(1)
    HAL.clrBits(LCD_ENABLE)
    Time.sleep(1)
  }

  // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em s rie
  // rs: false -> comando; true -> dado
  private fun writeNibbleSerial(rs: Boolean, data: Int) {
    val rsToInt = if (rs) 1 else 0
    val newData = data.shl(1) or rsToInt
    SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD, newData)
  }

  // Escreve um nibble de comando/dados no LCD
  private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {
    if (state) writeNibbleParallel(rs, data) else writeNibbleSerial(rs, data)
  }

  // Escreve um byte de comando/dados no LCD
  private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {
    writeNibble(rs, data shr 4)
    writeNibble(rs, data and 0x0F)
    Time.sleep(2)
  }

  // Escreve um comando no LCD
  private fun writeCMD(data: Int) {
    writeByte(false, data)
  }

  // Escreve um dado no LCD
  private fun writeDATA(data: Int) {
    writeByte(true, data)
  }

  // Envia a sequ ncia de in cia o para comunica o a 4 bits.
  fun init() {
```

```

        Time.sleep(15)
        writeNibble(false, 0x03)
        Time.sleep(5)
        writeNibble(false, 0x03)
        Time.sleep(1)
        writeNibble(false, 0x03)
        writeNibble(false, 0x02)
        writeCMD(CMD_DISPLAY_LENGTH)
        writeCMD(CMD_DISPLAY_OFF)
        writeCMD(CMD_DISPLAY_CLEAR)
        writeCMD(CMD_DISPLAY_ENTRY_MODE)
        writeCMD(CMD_DISPLAY_ON)
    }

    fun write(c: Char) {
        writeDATA(c.code)
    }

    fun write(text: String) {
        for (c in text) {
            write(c)
        }
    }

    // Envia comando para posicionar cursor ('line':0..LINES-1 , 'column':0..COLS-1)
    fun cursor(lin: Int, col: Int) {
        writeCMD( (lin * 0x40 + col) or 0x80) // colocar bit de maior peso a 1
    }

    // Envia comando para limpar o ecr  e posicionar o cursor em (0,0)
    fun clear() {
        writeCMD(CLEAR_DISPLAY)
    }
}

fun main(){
    HAL.init()
    LCD.init()
    LCD.cursor(0,0)
    LCD.write("hey word")
    Time.sleep(5000)
    LCD.clear()
    Time.sleep(200)
    while (true){
        LCD.cursor(0,0)
        LCD.write("0123456789ABCDEF")
        LCD.cursor(1,0)
        LCD.write("0123456789ABCDEF")
    }
}

```