

Arquitetura de Computadores

Estrutura interna de um processador de 8 bits


Arquitetura de ciclo múltiplo – Arquitetura Von-Neumann

Bib: A – secção 7.4

João Pedro Patriarca (jpatri@cc.isel.ipl.pt), Gabinete F.0.23 do edifício F


ISEL, ADEETC, LEIC

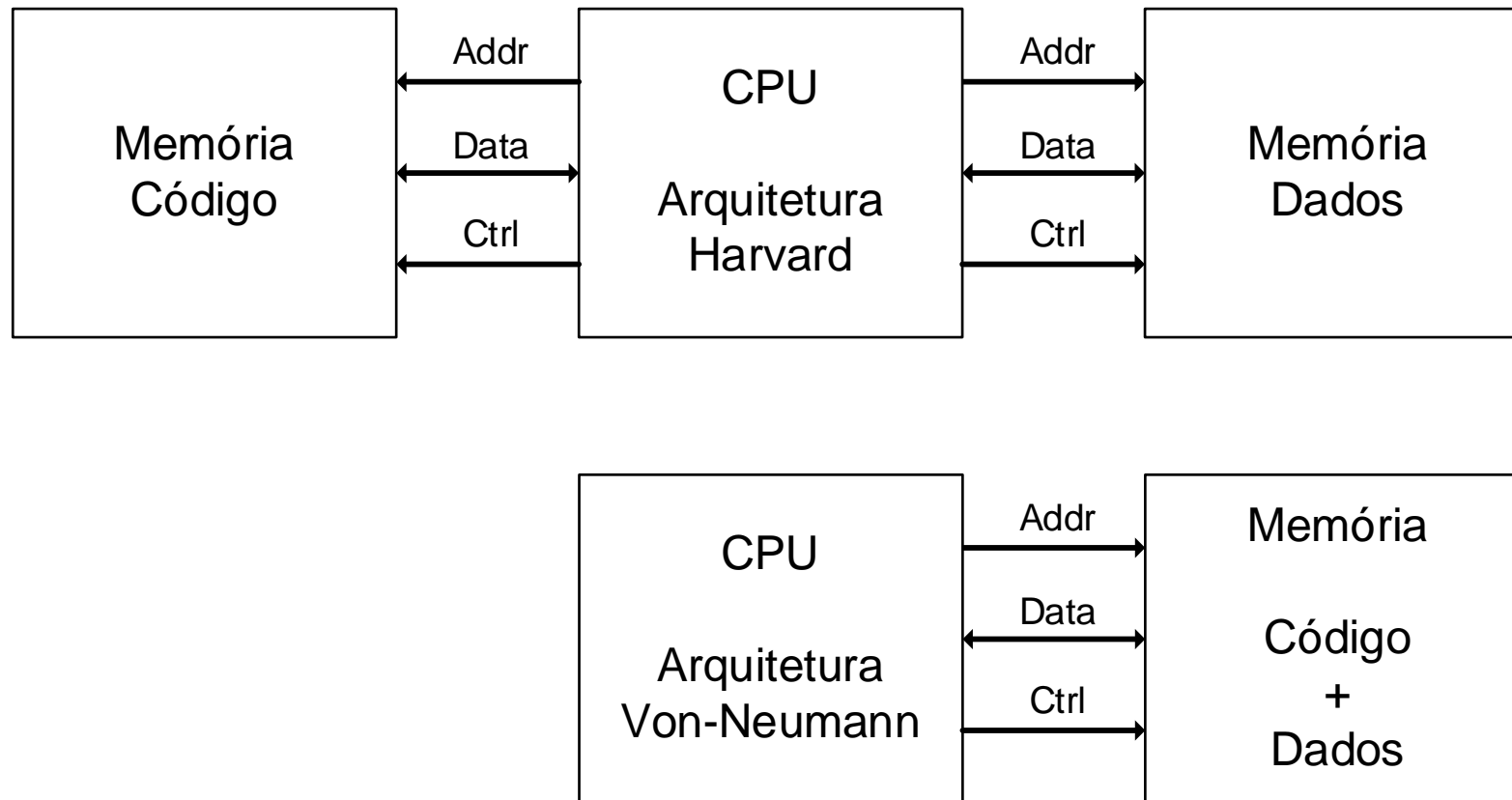Arquitetura Harvard versus arquitetura Von-Neumann




Arquitetura de Harvard

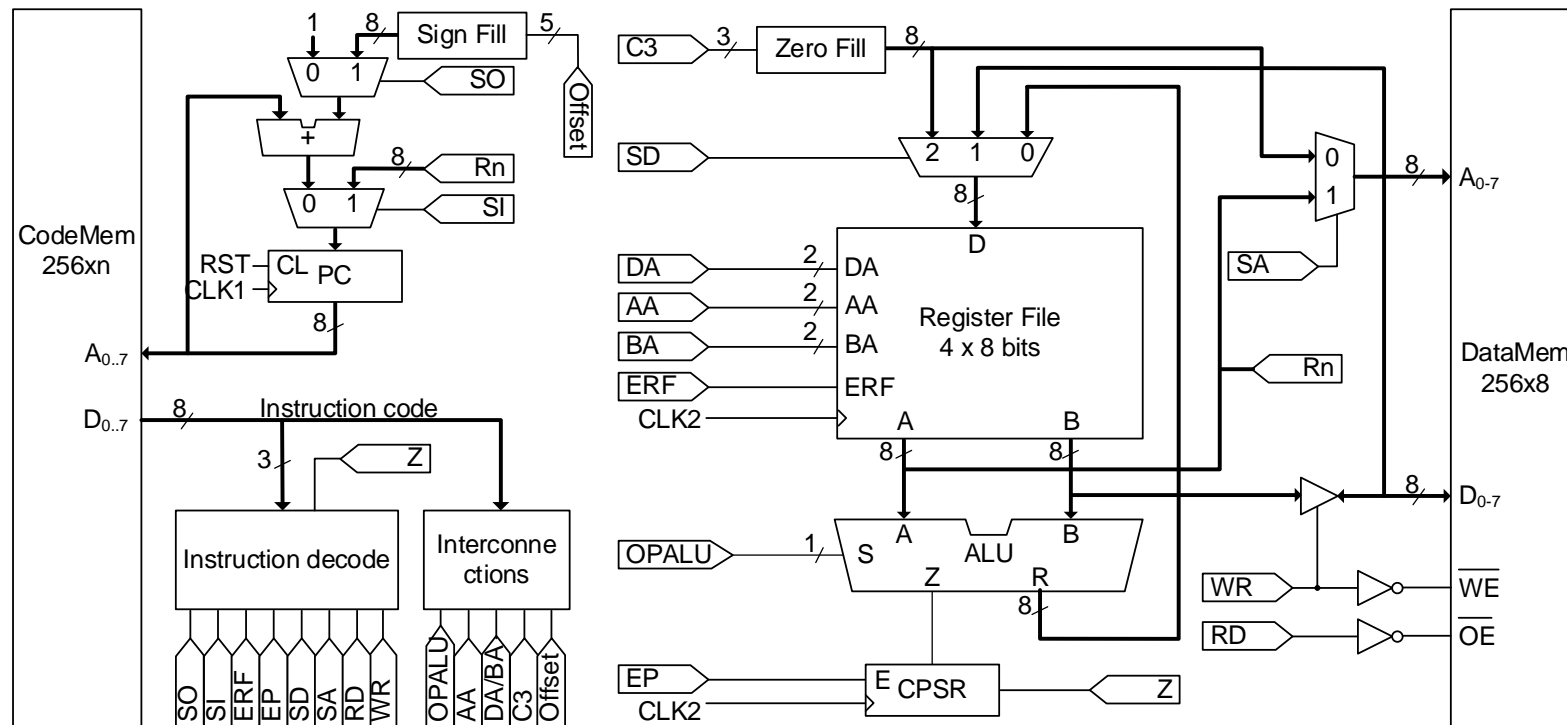
- Espaço de endereçamento de dados e de código distinto
- Sistema de controlo combinatório
- Uma instrução executa num ciclo de *clock* – arquitetura de ciclo único
- Exige uma RAM com tempos de acesso ideais (observar o sistema no Logisim)




Tempos de acesso a uma memória

 

Ciclo de leitura

 


Ciclo de escrita

 


- t_{OE} – *Output enable to output valid*
- t_{OHZ} – *Output disable to High-Z*
- t_{AS} – *Address setup time*
- t_{DS} – *Data setup time*
- t_{DH} – *Data hold time*

 Relação entre tempos de acesso a memória e tempos proporcionados por CPU de ciclo único



Processador de ciclo múltiplo – arquitetura Von-Neumann

- Ciclo máquina – conjunto de passos para executar uma instrução:
 - *Fetch*: carregamento do código da instrução para registo interno
 - *Decode*: decodificação da instrução
 - *Execute*: ação que concretiza a instrução (escrita em registo interno ou escrita em memória)
 - *Store*: armazenamento do resultado (por simplificação, inclui-se no passo execute)
- Arquitetura Von-Neumann – espaço de endereçamento de código e de dados comum
 - Mesmo barramento de dados de acesso à memória para transferência de código e dados
 - Sistema de controlo sequencial
 - Necessários vários ciclos de *clock* para executar uma instrução
 - Instruções LDR e STR com maior número de ciclos de *clock* por incluírem dois acessos a memória

 

Estrutura interna da arquitetura Von-Neumann

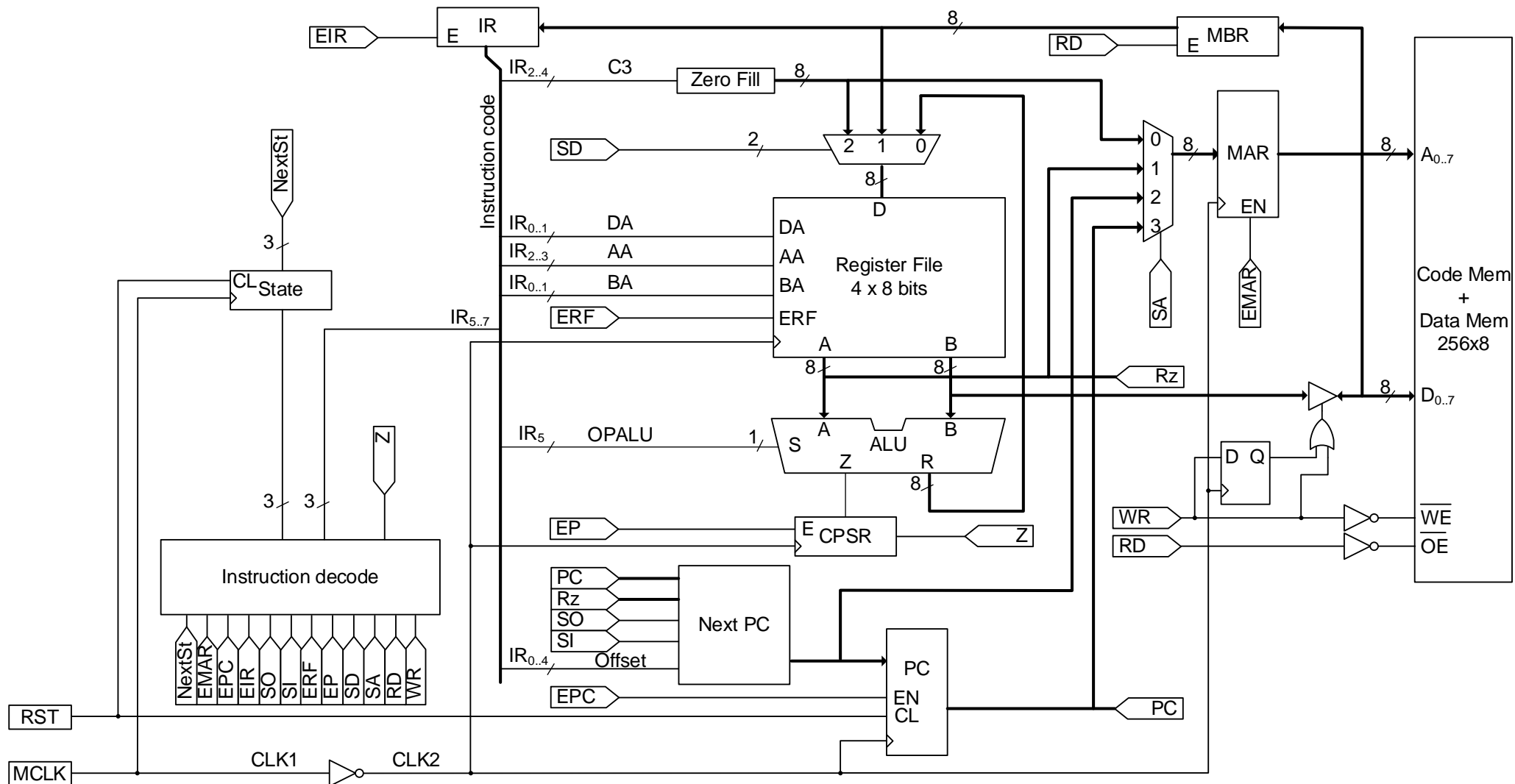


Diagrama de blocos – PC

- Mesmo CLK que restantes módulos funcionais
- Estabelecimento em simultâneo do valor do PC e do próximo endereço (entrada 2 do Mux)
- Otimização na execução dos Branches

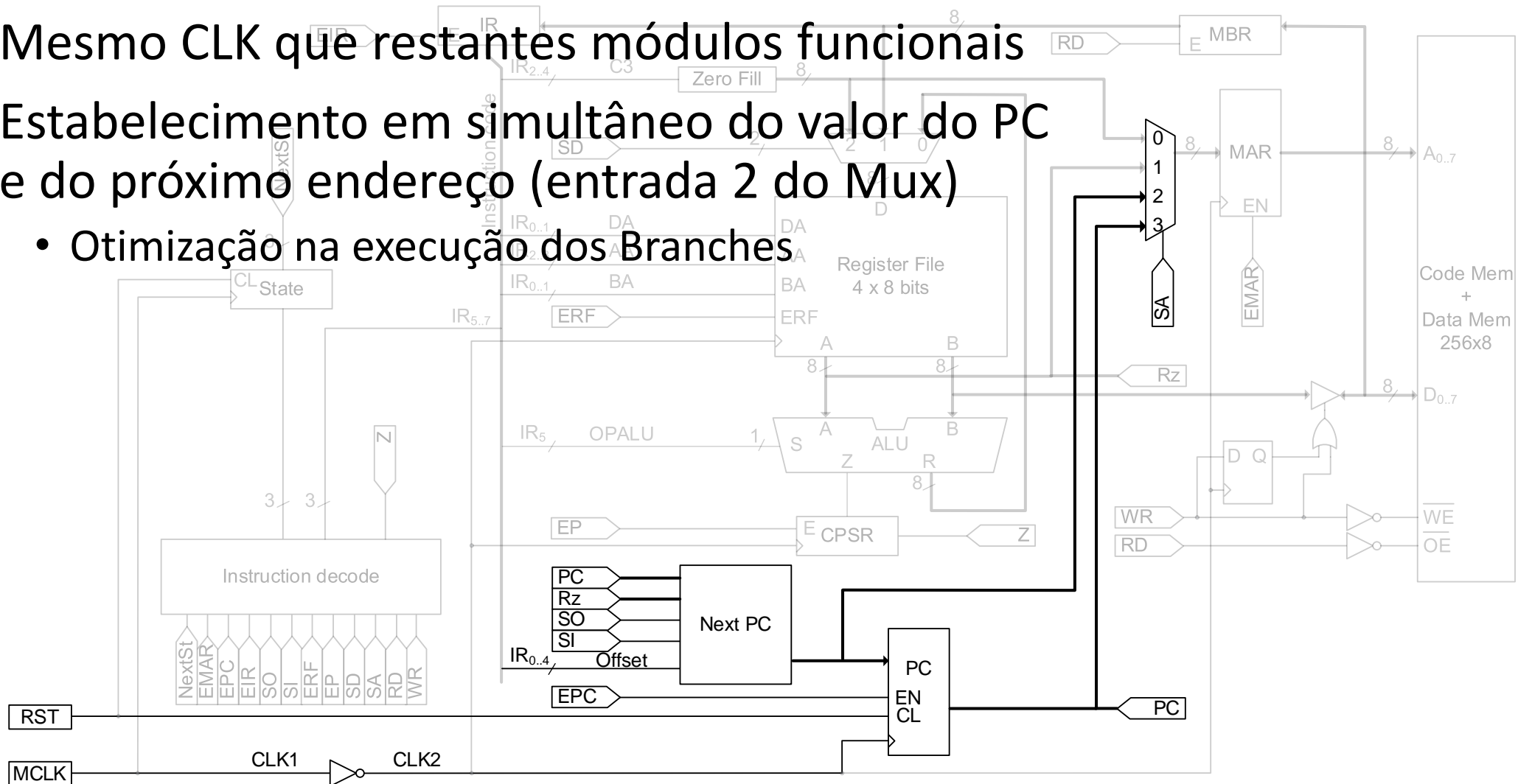


Diagrama de blocos – IR, MBR, MAR e WR

- **Registo IR**

- Mantém código da instrução durante todo o ciclo máquina

- **Registo MBR (*Memory Buffer Register*)**

- Isola barramento de dados da memória dos componentes internos do CPU
- *Hold-time* igual a 0
- Natureza *latch* para permitir um tempo de acesso lento à memória

- **Registo MAR (*Memory Address Register*)**

- Mantém endereço durante acesso a memória

- **Flip-flop D e OR no WR**

- *Hold-time* de $\frac{1}{2}$ período de *clock* no acesso de escrita à memória



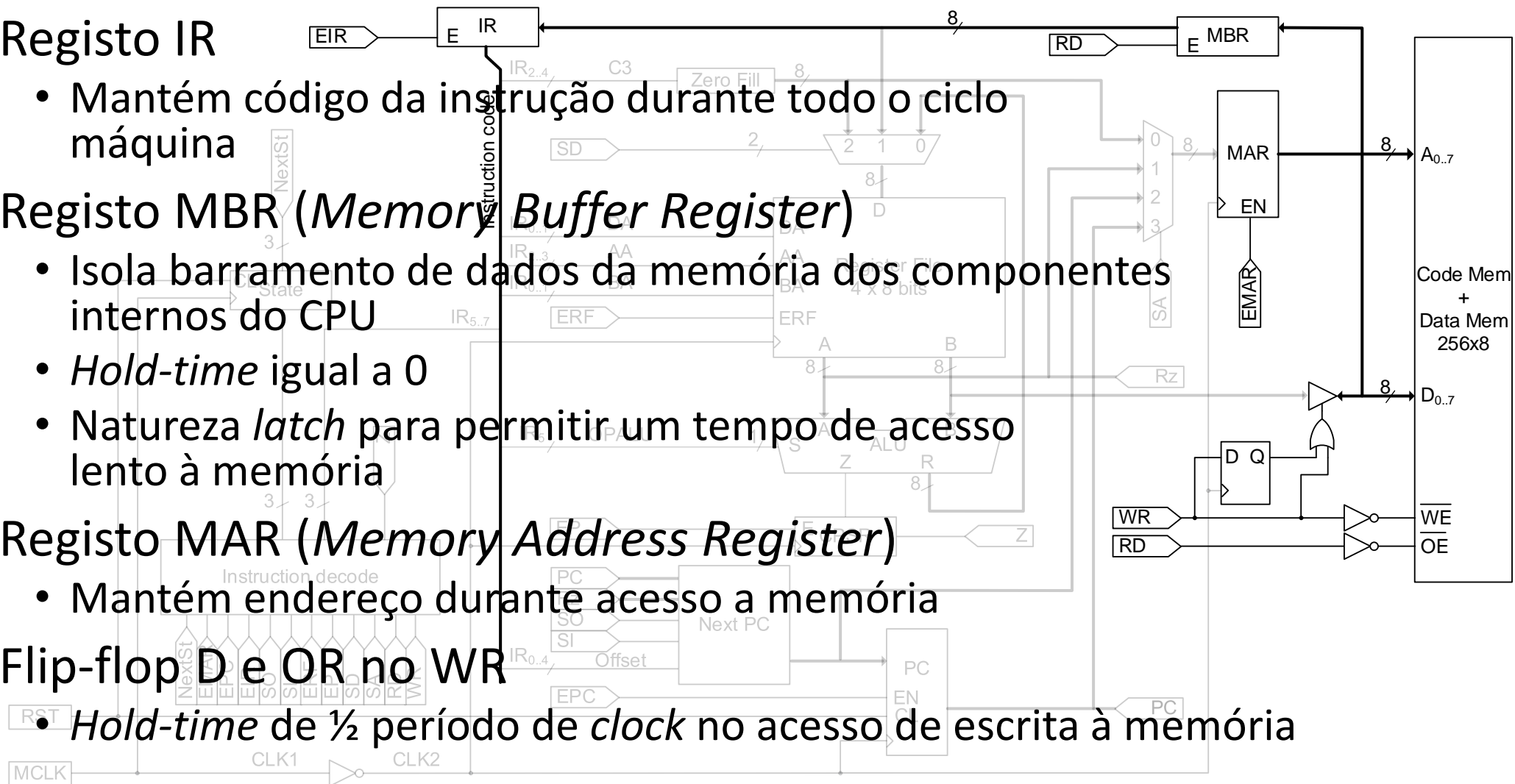


Diagrama de blocos – Sistema de controlo

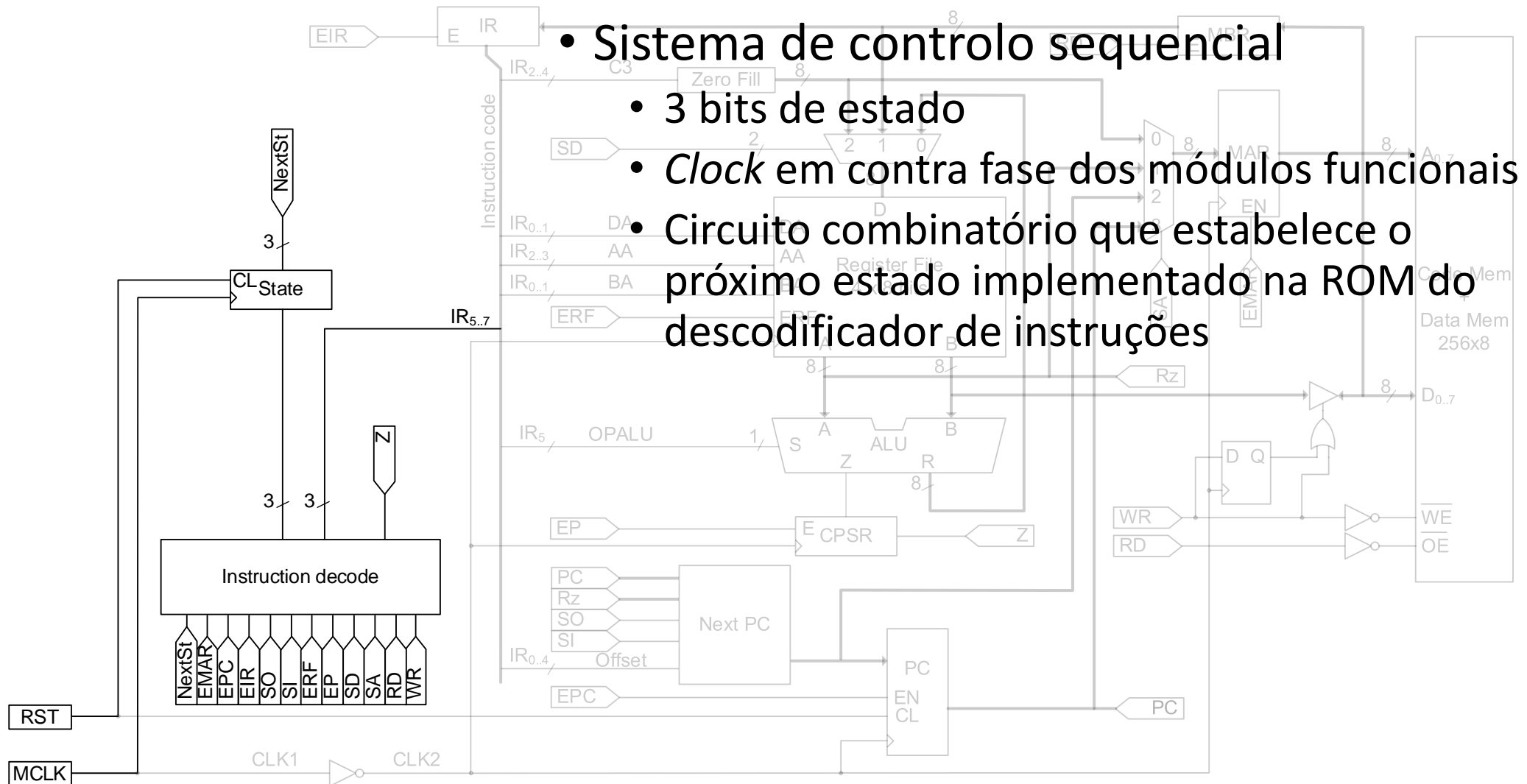

Sistema de controlo – ASM

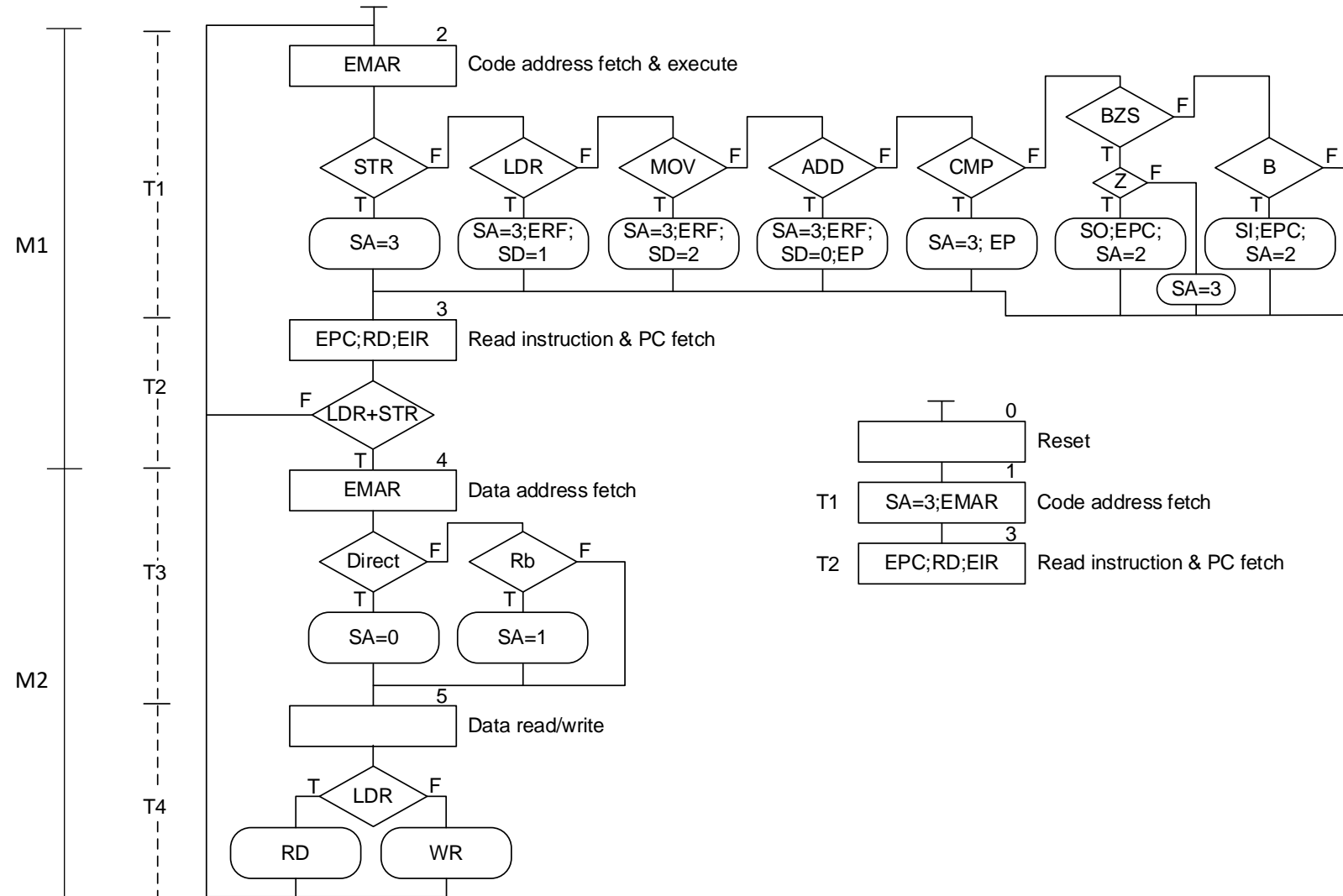

Programação da ROM com micro-código (1/2)

	S2	S1	S0	IC7	IC6	IC5	Z	NS2	NS1	NS0	EMAR	EPC	EIR	SO	SI	ERF	EP	SD1	SD0	SA1	SA0	RD	WR
	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Reset	0	0	0	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0
Code Fetch	0	0	1	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	1	1	0	0
add rd, rn	0	1	0	0	0	0	-	0	1	1	1	0	0	-	-	1	1	0	0	1	1	0	0
cmp rn, rm	0	1	0	0	0	1	-	0	1	1	1	0	0	-	-	0	1	-	-	1	1	0	0
b rn	0	1	0	0	1	0	-	0	1	1	1	1	0	-	1	0	0	-	-	1	0	0	0
bzs label	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	1	1	0	0
bzs label	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	-	-	1	0	0	0
ldr rd, [rn]	0	1	0	1	0	0	-	0	1	1	1	0	0	-	-	1	0	0	1	1	1	1	0
str rs, [#imm3]	0	1	0	1	0	1	-	0	1	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	1	1	0	1
NOP (No Operation)	0	1	0	1	1	0	-	0	1	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	1	1	0	0
mov rd, #imm3	0	1	0	1	1	1	-	0	1	1	1	0	0	-	-	1	0	1	0	1	1	0	0

Programação da ROM com micro-código (2/2)

	S2	S1	S0	IC7	IC6	IC5	Z	NS2	NS1	NS0	EMAR	EPC	EIR	SO	SI	ERF	EP	SD1	SD0	SA1	SA0	RD	WR
	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Rd Inst & PC Fetch	0	1	1	0	-	-	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0
Rd Inst & PC Fetch	0	1	1	1	0	-	-	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0
Rd Inst & PC Fetch	0	1	1	1	1	-	-	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0
Data Addr Fetch	1	0	0	0	-	-	-	1	0	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0
Data Addr Fecth	1	0	0	1	0	0	-	1	0	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	1	0	0
Data Addr Fecth	1	0	0	1	0	1	-	1	0	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
Data Addr Fecth	1	0	0	1	1	-	-	1	0	1	1	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0
Data Read/Write	1	0	1	-	-	0	-	0	1	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	1	0
Data Read/Write	1	0	1	-	-	1	-	0	1	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	1
NOP (No Operation)	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0

Programa exemplo

ADDR	BC	Instruction
0000	E0	mov r0, #0
0001	E5	mov r1, #1
0002	F6	mov r2, #5
0003	83	ldr r3, [r0]
0004	07	add r3, r1
0005	2E	cmp r3, r2
0006	62	bzs L0
0007	A3	str r3, [#0]
0008	40	L0: b r0

	7	6	5	4	3	2	1	0
1. add rd, rn	0	0	0	-	rn	rd		
2. b rn	0	1	0	-	rn	-	-	-
3. bzs label	0	1	1	label				
4. cmp rn, rm	0	0	1	-	rn	rm		
5. ldr rd, [rn]	1	0	0	-	rn	rd		
6. mov rd, #imm3	1	1	1	imm3		rd		
7. str rs, [#imm3]	1	0	1	imm3		rs		

Diagrama temporal produzido pela execução do programa exemplo 1/2


 


Diagrama temporal produzido pela execução do programa exemplo 2/2

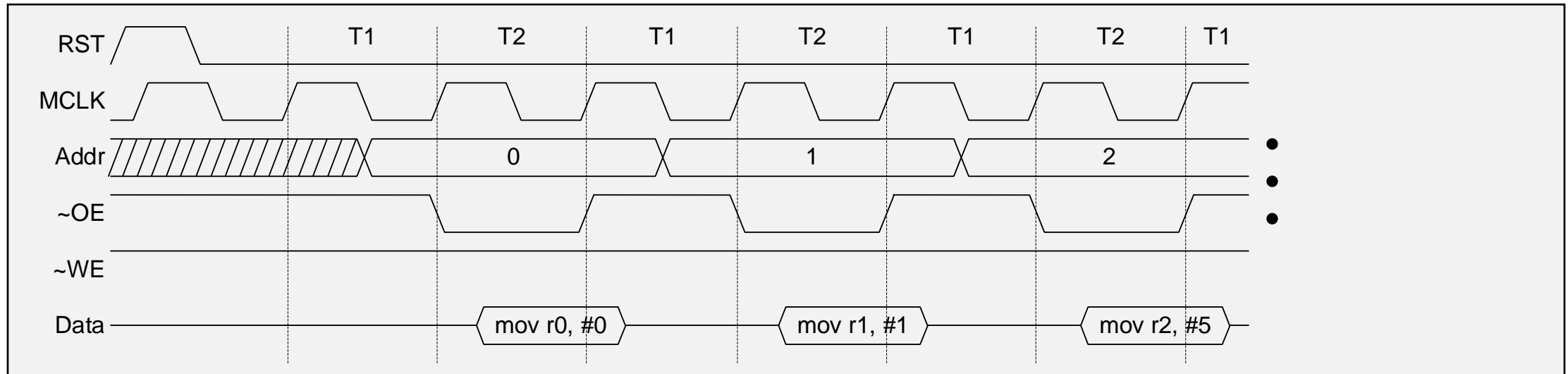